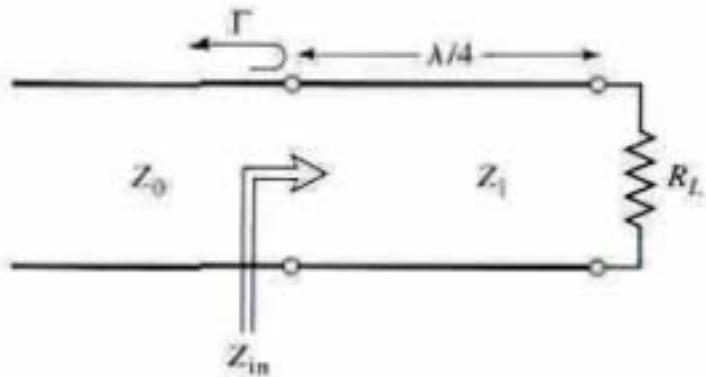


Adaptarea de Impedanta


Transformatorul în sfert de lungime de undă

$$Z_{in} = Z_1 \frac{R_L + jZ_1 \tan(\beta l)}{Z_1 + jR_L \tan(\beta l)}$$

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = \frac{Z_1(R_L - Z_0) + j \tan(\beta l)(Z_1^2 - Z_0 R_L)}{Z_1(R_L + Z_0) + j \tan(\beta l)(Z_1^2 + Z_0 R_L)}$$



$$Z_1 = \sqrt{Z_0 R_L}$$

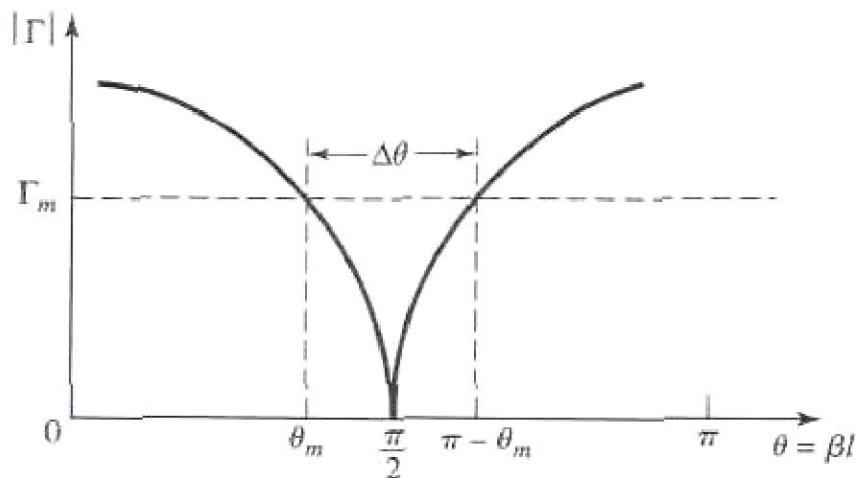

$$|\Gamma| \approx \frac{|R_L - Z_0|}{2\sqrt{R_L Z_0}} |\cos \theta|$$

$$\cos \theta_m = \frac{\Gamma_m}{\sqrt{1 - \Gamma_m^2}} \frac{2\sqrt{Z_0 R_L}}{|R_L - Z_0|}$$

$$f_m = \frac{2\theta_m f_0}{\pi}$$

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{2(f_0 - f_m)}{f_0} = 2 - \frac{4}{\pi} \arccos \left[\frac{\Gamma_m}{\sqrt{1 - \Gamma_m^2}} \frac{2\sqrt{Z_0 R_L}}{|R_L - Z_0|} \right]$$

EXEMPLU

Să se proiecteze un transformator de adaptare cu o singură secțiune, care să adapteze o sarcină de 10Ω la o linie de 50Ω , la frecvența . Determinați banda fractioană pentru care . $SWR \leq 1.5$

$$Z_1 = \sqrt{Z_0 R_L} = \sqrt{50 \cdot 10} = 22.36\Omega$$

$$\Gamma_m = \frac{SWR - 1}{SWR + 1} = \frac{1.5 - 1}{1.5 + 1} = 0.2$$


$$\frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4}{\pi} \arccos \left[\frac{\Gamma_m}{\sqrt{1 - \Gamma_m^2}} \frac{2\sqrt{Z_0 R_L}}{|R_L - Z_0|} \right] =$$

$$= 2 - \frac{4}{\pi} \arccos \left[\frac{0.2}{\sqrt{1 - (0.2)^2}} \frac{2\sqrt{(50)(10)}}{|10 - 50|} \right] =$$

$$= 0.29$$

TEORIA REFLEXIILOR MICI
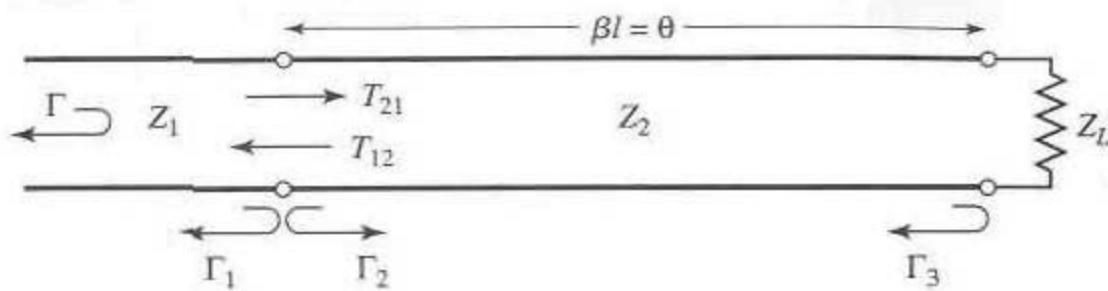
$$\Gamma_1 = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad \Gamma_2 = -\Gamma_1 \quad \Gamma_3 = \frac{Z_L - Z_2}{Z_L + Z_2} \quad T_{21} = 1 + \Gamma_1 = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad T_{12} = 1 + \Gamma_2 = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$




$$\begin{aligned}\Gamma &= \Gamma_1 + T_{12}T_{21}\Gamma_3 e^{-2j\theta} + T_{12}T_{21}\Gamma_3^2\Gamma_2 e^{-4j\theta} + \dots = \\ &= \Gamma_1 + T_{12}T_{21}\Gamma_3 e^{-2j\theta} \sum_{n=0}^{\infty} \Gamma_2^n \Gamma_3^n e^{-2jn\theta}\end{aligned}$$

$$|\Gamma_2\Gamma_3| \ll 1$$


$$\Gamma = \Gamma_1 + \frac{T_{12}T_{21}\Gamma_3 e^{-2j\theta}}{1 - \Gamma_2\Gamma_3 e^{-2j\theta}}$$

$$\Gamma = \frac{\Gamma_1 + \Gamma_3 e^{-2j\theta}}{1 + \Gamma_1\Gamma_3 e^{-2j\theta}}$$
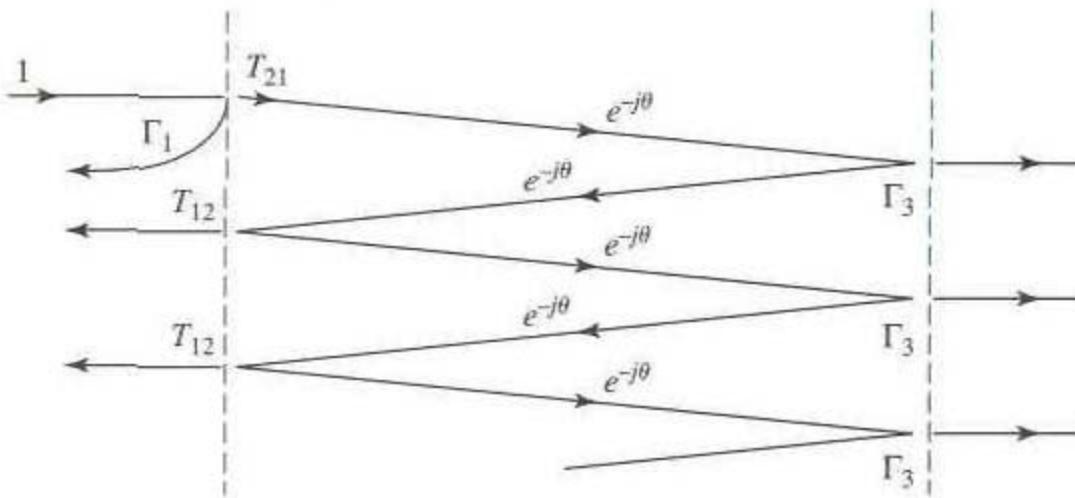
$$\Gamma \approx \Gamma_1 + \Gamma_3 e^{-2j\theta}$$



Transformator cu mai multe secțiuni

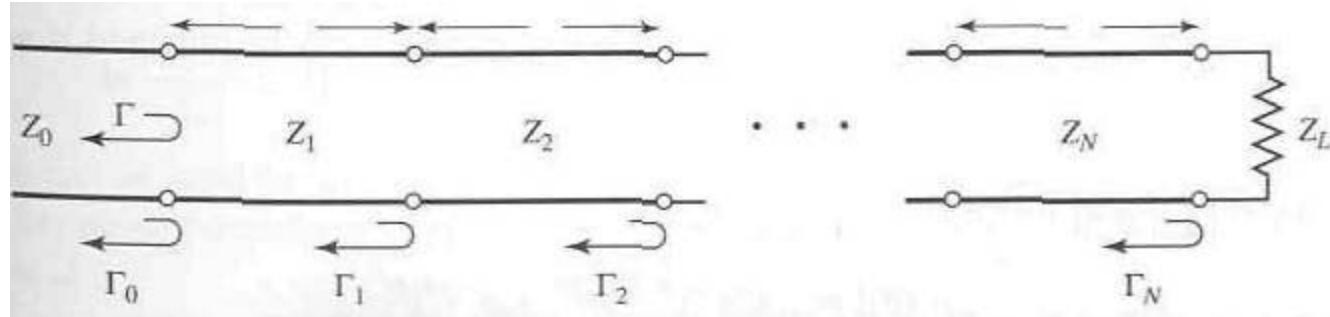

$$\Gamma_0 = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0} \quad \Gamma_n = \frac{Z_{n+1} - Z_n}{Z_{n+1} + Z_n} \quad \Gamma_N = \frac{Z_L - Z_N}{Z_L + Z_N}$$

$$\Gamma(\theta) = \Gamma_0 + \Gamma_1 e^{-2j\theta} + \Gamma_2 e^{-4j\theta} + \cdots + \Gamma_N e^{-2jN\theta}$$

$$\Gamma(\theta) = 2e^{-jN\theta} \left[\Gamma_0 \cos(N\theta) + \Gamma_1 \cos((N-2)\theta) + \cdots + \Gamma_n \cos((N-2n)\theta) + \cdots + \frac{1}{2} \Gamma_{N/2} \right] \quad N \text{ par}$$

$$\Gamma(\theta) = 2e^{-jN\theta} \left[\Gamma_0 \cos(N\theta) + \Gamma_1 \cos((N-2)\theta) + \cdots + \Gamma_n \cos((N-2n)\theta) + \cdots + \Gamma_{(N-1)/2} \cos\theta \right] \quad N \text{ impar}$$

Transformatorul binomial

$$\Gamma(\theta) = A(1 + e^{-2j\theta})^N \implies |\Gamma(\theta)| = |A| |e^{-j\theta}|^N |e^{j\theta} + e^{-j\theta}|^N = 2^N |A| |\cos \theta|^N$$

$$\Gamma(0) = 2^N A = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \implies A = 2^{-N} \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$\Gamma(\theta) = A(1 + e^{-2j\theta})^N = A \sum_{n=0}^N C_n^N e^{-2jn\theta}; \quad C_n^N = \frac{N!}{(N-n)!n!}$$

$$\Gamma(\theta) = A \sum_{n=0}^N C_n^N e^{-2jn\theta} = \Gamma_0 + \Gamma_1 e^{-2j\theta} + \Gamma_2 e^{-4j\theta} + \dots + \Gamma_N e^{-2jN\theta}$$

$$\boxed{\Gamma_n = AC_n^N} \quad \ln \frac{Z_{n+1}}{Z_n} \approx 2\Gamma_n = 2AC_n^N = 2\left(2^{-N}\right) \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} C_n^N \approx 2^{-N} C_n^N \ln \frac{Z_L}{Z_0}$$

$$\Gamma_m = 2^N |A| (\cos \theta_m)^N \implies \theta_m = \arccos \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma_m}{|A|} \right)^{1/N} \right] \implies \begin{aligned} \frac{\Delta f}{f_0} &= \frac{2(f_0 - f_m)}{f_0} = 2 - \frac{2f_m}{f_0} = 2 - \frac{4\theta_m}{\pi} = \\ &= 2 - \frac{4}{\pi} \arccos \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma_m}{|A|} \right)^{1/N} \right] \end{aligned}$$

EXEMPLU

- Să se proiecteze un transformator binomial cu trei secțiuni care să adapteze o sarcină de 50Ω la un fider de 100Ω și să se calculeze banda de trecere pentru $\Gamma_m = 0.05$

Solutie

$$N = 3 \quad Z_L = 50\Omega \quad Z_0 = 100\Omega$$

$$A = 2^{-N} \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \approx \frac{1}{2^{N+1}} \ln \frac{Z_L}{Z_0} = -0.0433$$

$$C_0^3 = \frac{3!}{3!0!} = 1 \quad C_1^3 = \frac{3!}{2!1!} = 3 \quad C_2^3 = \frac{3!}{1!2!} = 3$$

$n = 0$

$$\ln Z_1 = \ln Z_0 + 2^{-N} C_0^3 \ln \frac{Z_L}{Z_0} = \ln 100 + 2^{-3}(1) \ln \frac{50}{100} = 4.518$$

$$Z_1 = 91.7\Omega$$

$n = 1$

$$\ln Z_2 = \ln Z_1 + 2^{-N} C_1^3 \ln \frac{Z_L}{Z_0} = \ln 91.7 + 2^{-3}(3) \ln \frac{50}{100} = 4.26$$

$$Z_2 = 70.7\Omega$$


$n = 2$

$$\ln Z_3 = \ln Z_2 + 2^{-N} C_2^3 \ln \frac{Z_L}{Z_0} = \ln 70.7 + 2^{-3}(3) \ln \frac{50}{100} = 4.00$$


$$Z_3 = 54.5\Omega$$

$$\frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4}{\pi} \arccos \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma_m}{|A|} \right)^{1/N} \right] = 2 - \frac{4}{\pi} \arccos \left[\frac{1}{2} \left(\frac{0.05}{0.0433} \right)^{1/3} \right] = 0.70$$

Circuitul

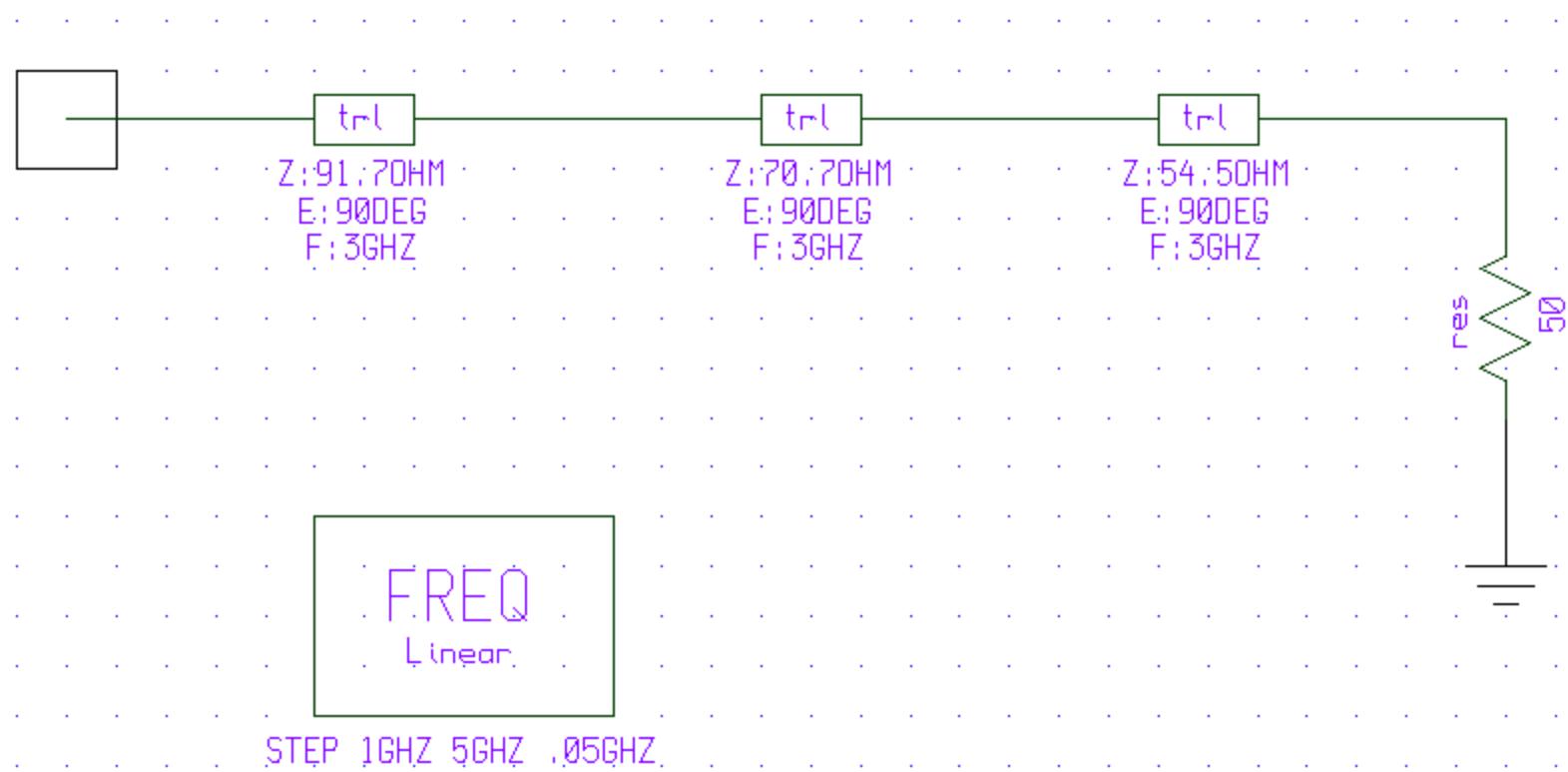

Simularea

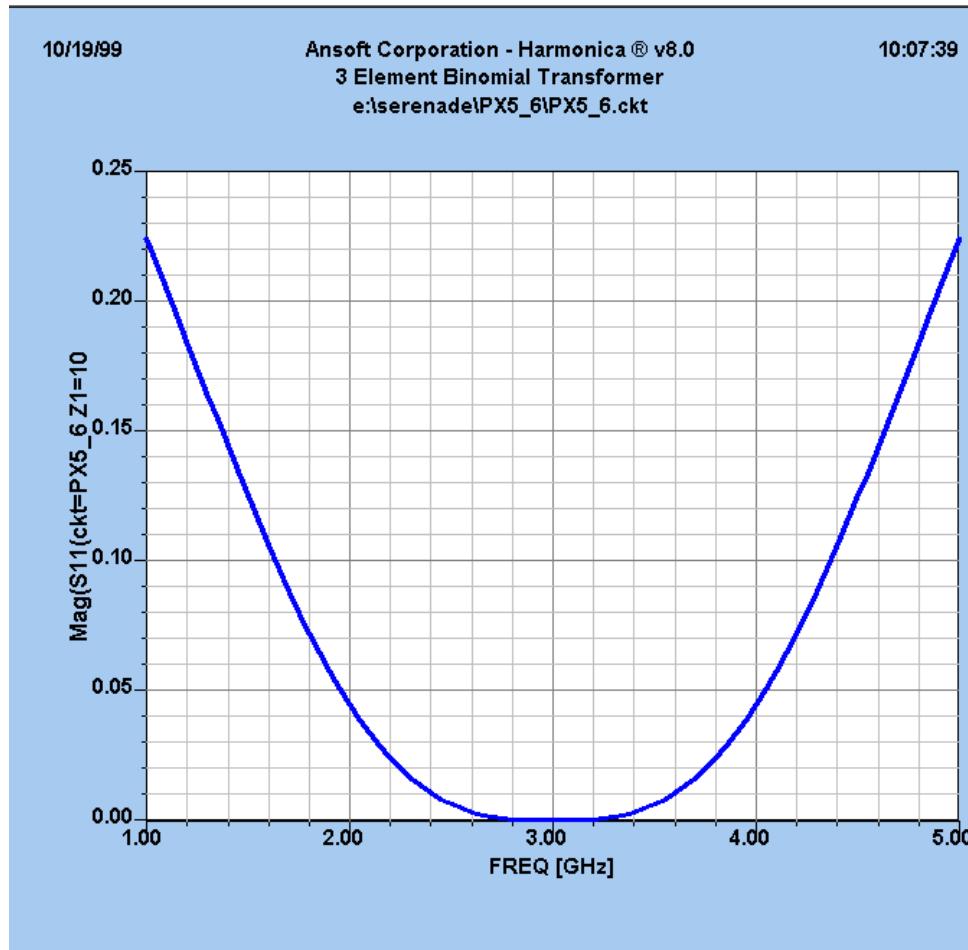

Transformatorul Chebyshev


- Polinoame Cebyșev

$$T_1(x) = x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

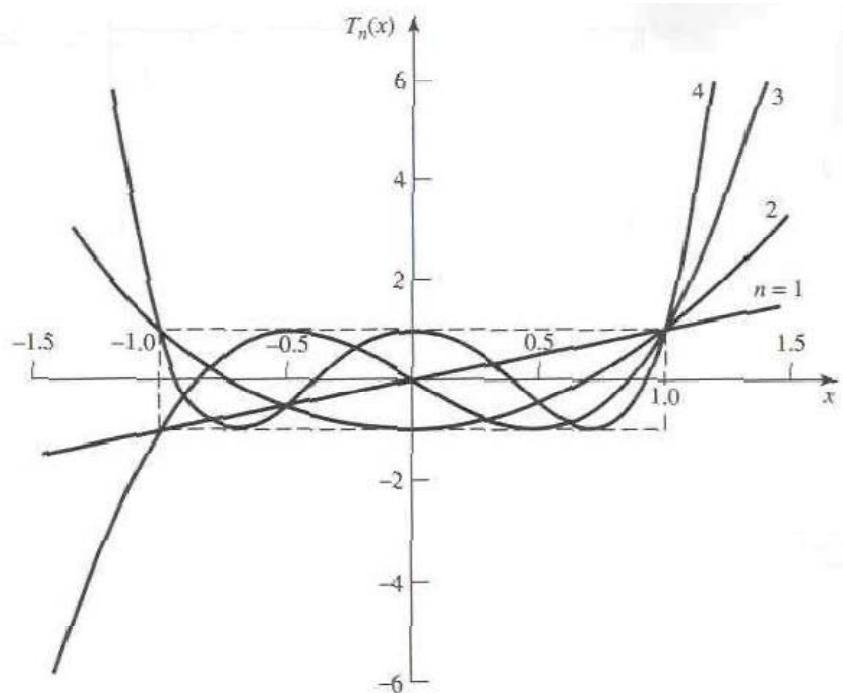

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)$$

$$T_n(x) = \cosh(n \arccos h(x))$$

Polinoamele Chebyshev folosite în proiectarea transformatorului de adaptare

$$x = \cos \theta$$

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

$$T_n(x) = \cos(n \arccos(x)) \quad |x| < 1$$

$$T_n(x) = \cosh(n \arccos h(x)) \quad |x| > 1$$

$$T_n\left(\frac{\cos \theta}{\cos \theta_m}\right) = T_n(\sec \theta_m \cos \theta) = \cos n \left[\arccos \left(\frac{\cos \theta}{\cos \theta_m} \right) \right]$$

$$T_1(\sec \theta_m \cos \theta) = \sec \theta_m \cos \theta$$

$$T_2(\sec \theta_m \cos \theta) = \sec^2 \theta_m (1 + \cos 2\theta) - 1$$

$$T_3(\sec \theta_m \cos \theta) = \sec^3 \theta_m (\cos 3\theta + 3 \cos \theta) - 3 \sec \theta_m \cos \theta$$

$$T_4(\sec \theta_m \cos \theta) = \sec^4 \theta_m (\cos 4\theta + 4 \cos 2\theta + 3) - 4 \sec^2 \theta_m (\cos 2\theta + 1) + 1$$

Proiectarea unui transformator de adaptare de tip Chebyshev

N = par

$$\Gamma(\theta) = 2e^{-jN\theta} \left[\Gamma_0 \cos(N\theta) + \Gamma_1 \cos((N-2)\theta) + \dots + \Gamma_n \cos((N-2n)\theta) + \dots + \frac{1}{2} \Gamma_{N/2} \right] = Ae^{-jN\theta} T_N(\sec \theta_m \cos \theta)$$

N = impar

$$\Gamma(\theta) = 2e^{-jN\theta} \left[\Gamma_0 \cos(N\theta) + \Gamma_1 \cos((N-2)\theta) + \dots + \Gamma_n \cos((N-2n)\theta) + \dots + \Gamma_{(N-1)/2} \cos \theta \right] = Ae^{-jN\theta} T_N(\sec \theta_m \cos \theta)$$

$$A = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \frac{1}{T_N(\sec \theta_m)}$$

$$T_N(\sec \theta_m) = \frac{1}{\Gamma_m} \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right| \cong \frac{1}{2\Gamma_m} \left| \ln \frac{Z_L}{Z_0} \right|$$

$$\Gamma_n \cong \frac{1}{2} \ln \frac{Z_{n+1}}{Z_n}$$

$$\sec \theta_m = \cosh \left[\frac{1}{N} \arccos h \left(\frac{1}{\Gamma_m} \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right| \right) \right] \cong \cosh \left[\frac{1}{N} \arccos h \left(\left| \frac{\ln(Z_L/Z_0)}{2\Gamma_m} \right| \right) \right] \Rightarrow \frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4\theta_m}{\pi}$$

Exemplu

- Să se proiecteze un transformator Chebyshev , cu trei sectiuni, care să adapteze o sarcină de 100Ω la o linie de 50Ω , cu un $\Gamma_m = 0.05$

Solutie

$$N = 3 \quad Z_0 = 50\Omega \quad Z_L = 100\Omega$$

$$\Gamma(\theta) = 2e^{-j3\theta} [\Gamma_0 \cos 3\theta + \Gamma_1 \cos \theta] = Ae^{-j3\theta} T_3(\sec \theta_m \cos \theta)$$

$$A = \Gamma_m = 0.05$$

$$\sec \theta_m = \cosh \left[\frac{1}{N} \arccos h \left(\frac{\ln Z_L/Z_0}{2\Gamma_m} \right) \right] = \cosh \left[\frac{1}{3} \arccos h \left(\frac{\ln(100/50)}{2(0.05)} \right) \right] = 1.408 \quad \theta_m = 44.7^\circ$$

$$2[\Gamma_0 \cos 3\theta + \Gamma_1 \cos \theta] = A \sec^3 \theta_m (\cos 3\theta + 3 \cos \theta) - 3A \sec \theta_m \cos \theta$$

$$\cos 3\theta \quad 2\Gamma_0 = A \sec^3 \theta_m \quad \Gamma_0 = 0.0698 = \Gamma_3$$

$$\cos \theta \quad 2\Gamma_1 = 3A(\sec^3 \theta_m - \sec \theta_m) \quad \Gamma_1 = 0.1037 = \Gamma_2$$


$$n = 0 \quad \ln Z_1 = \ln Z_0 + 2\Gamma_0 = \ln 50 + 2(0.0698) = 4.051 \quad Z_1 = 57.5\Omega$$

$$n = 1 \quad \ln Z_2 = \ln Z_1 + 2\Gamma_1 = \ln 57.5 + 2(0.1037) = 4.259 \quad Z_2 = 70.7\Omega$$

$$n = 2 \quad \ln Z_3 = \ln Z_2 + 2\Gamma_2 = \ln 70.7 + 2(0.1037) = 4.466 \quad Z_3 = 87\Omega$$

$$\frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4\theta_m}{\pi} = 2 - 4 \frac{44.7^\circ}{180^\circ} = 1.01$$

Circuitul

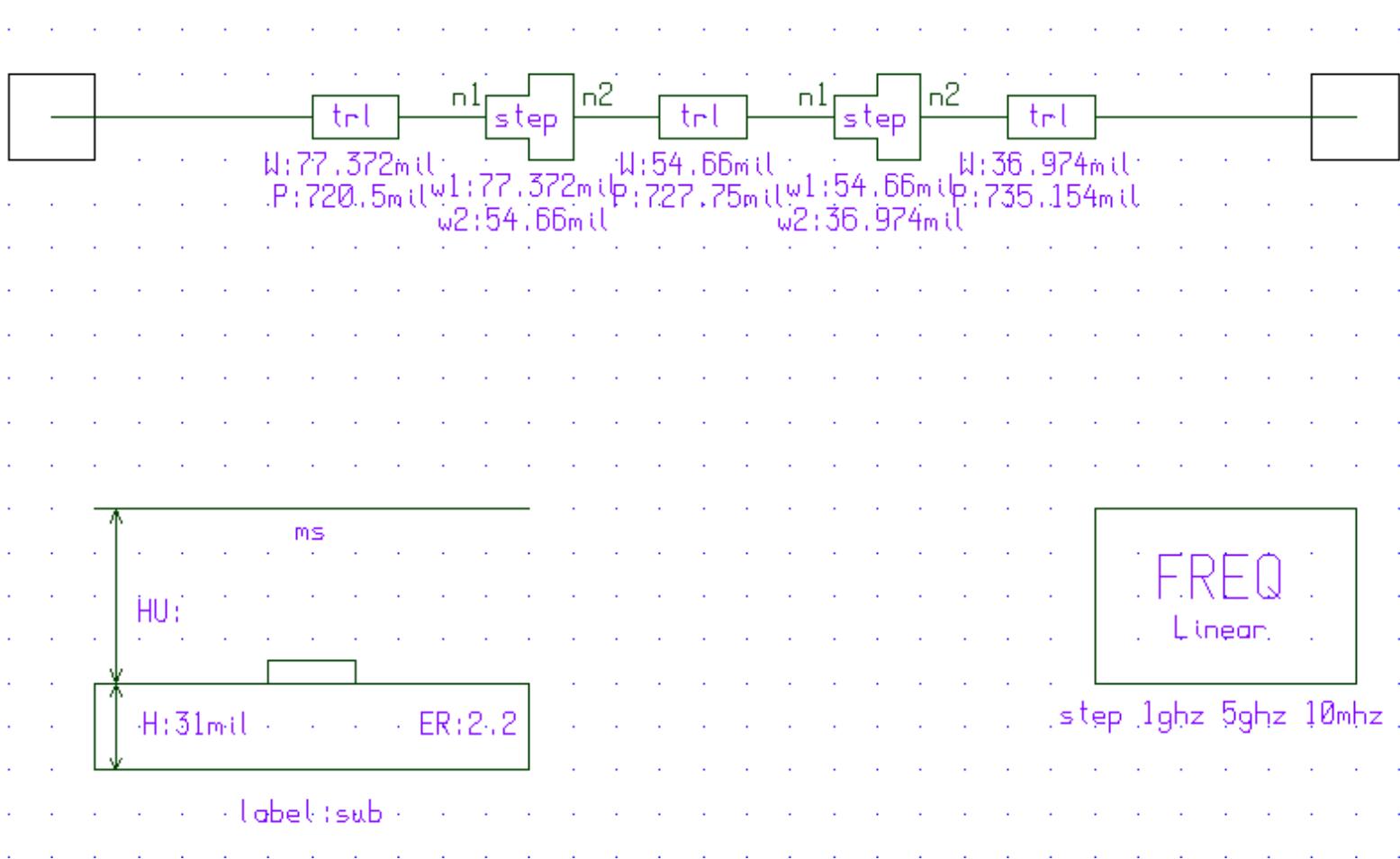

Simularea

