

CUPLOARE

# Proprietati de baza ale cuploarelor directionale

## Circuite cu patru porti

$$(S_{ij} = S_{ji})$$

Reciproc

$$S_{ii} = 0$$

Adaptare simultana  
la toate portile



$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & 0 & S_{23} & S_{24} \\ S_{13} & S_{23} & 0 & S_{34} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & 0 \end{bmatrix}$$

$$(11) \quad S_{14}^* (|S_{13}|^2 - |S_{24}|^2) = 0$$

$$(13) \quad S_{23} (|S_{12}|^2 - |S_{34}|^2) = 0$$

$$(14a) \quad |S_{12}|^2 + |S_{13}|^2 = 1$$

$$(14b) \quad |S_{12}|^2 + |S_{24}|^2 = 1$$

$$(14c) \quad |S_{13}|^2 + |S_{34}|^2 = 1$$

$$(14d) \quad |S_{24}|^2 + |S_{34}|^2 = 1$$

$$(15) \quad S_{12}^* S_{13} + S_{24}^* S_{34} = 0$$

+

$$\sum_k S_{ik} S_{kj}^* = \delta_{ij} \quad \text{Fara pierderi}$$



||

< **10 ecuatii**

# CONCLUZIE

**Orice circuit cu patru porti,  
reciproc, fara pierderi si adaptat la toate portile  
este un cuplor direccional**

# Cuplor directional

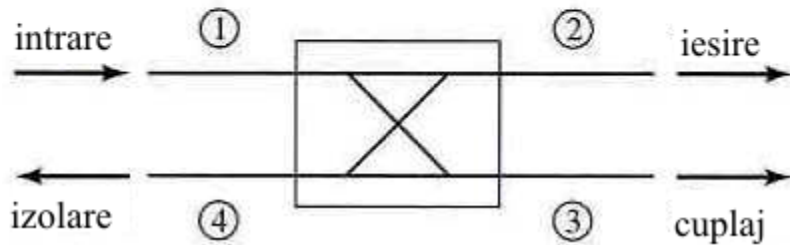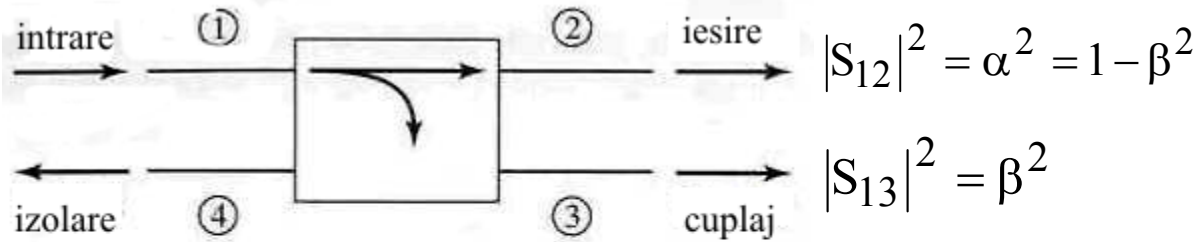



$$\mathbf{Cuplaj} = C = 10 \log \frac{P_1}{P_3} = -20 \log(\beta) \text{ dB}$$

$$\mathbf{Directivitate} = D = 10 \log \frac{P_3}{P_4} = 20 \log \left( \frac{\beta}{|S_{14}|} \right) \text{ dB}$$



$$\mathbf{Izolare} = I = 10 \log \left( \frac{P_1}{P_4} \right) = -20 \log |S_{14}| \text{ dB}$$

$$I = D + C, \text{ dB}$$

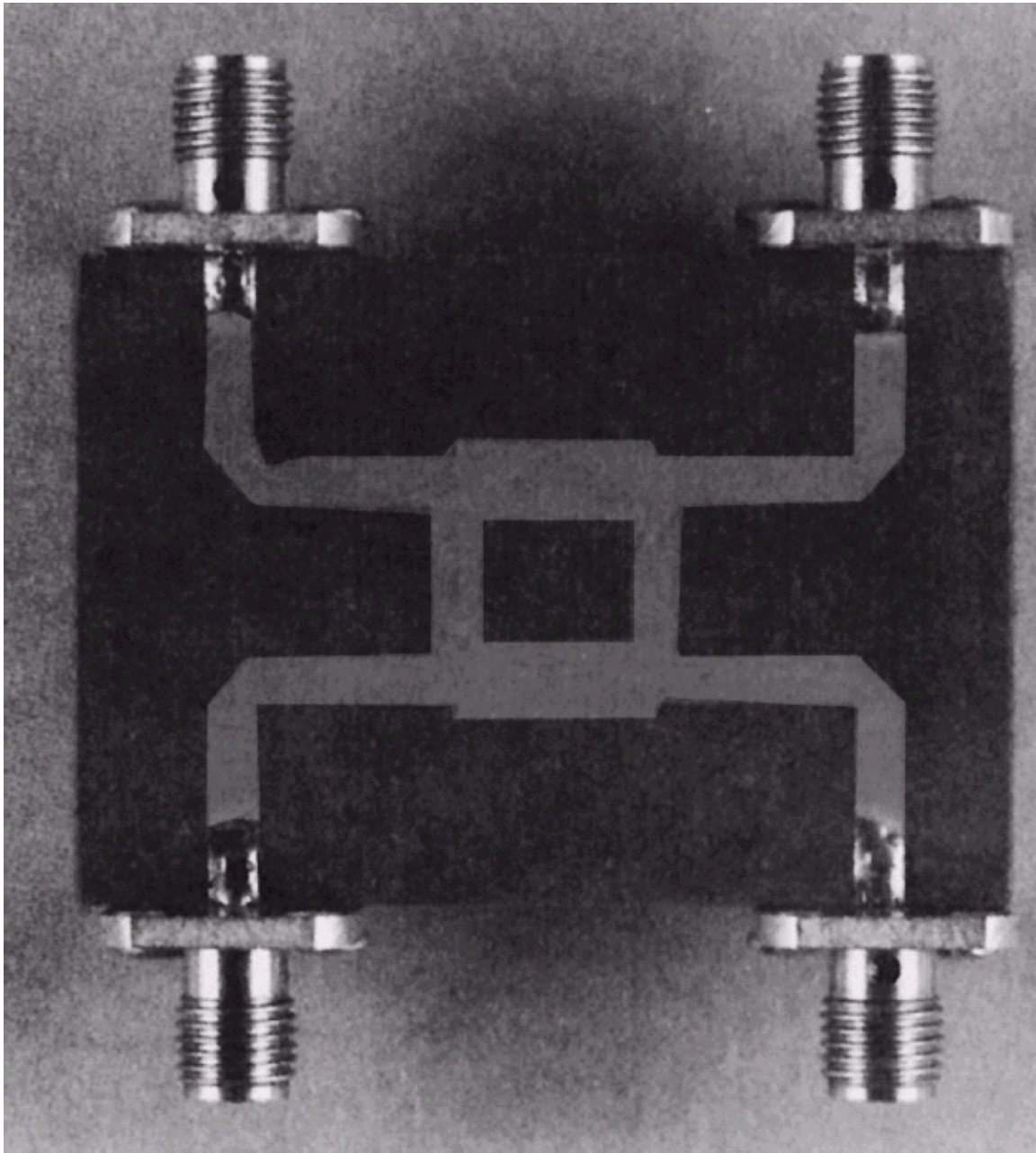


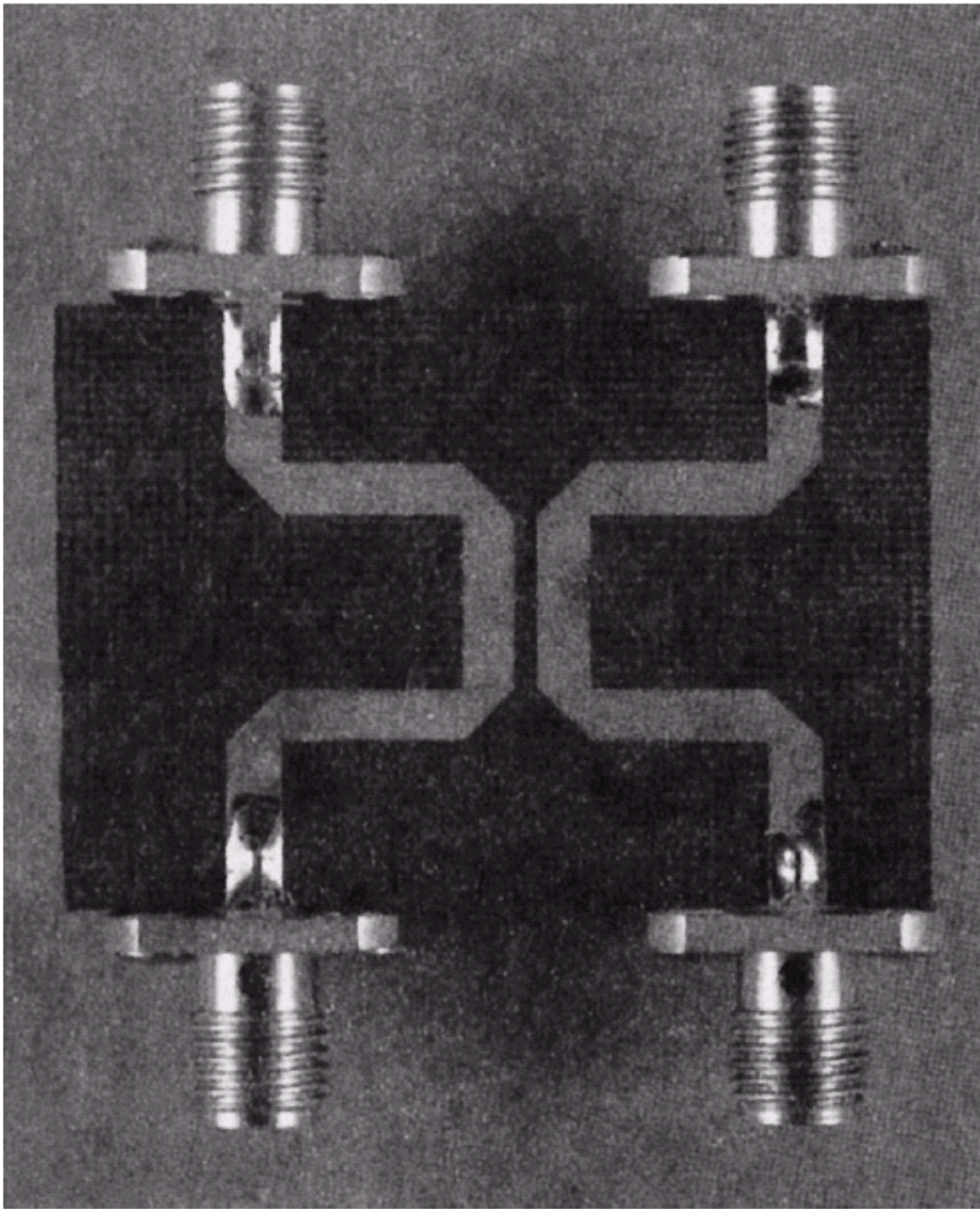


# Cuplorul Lange

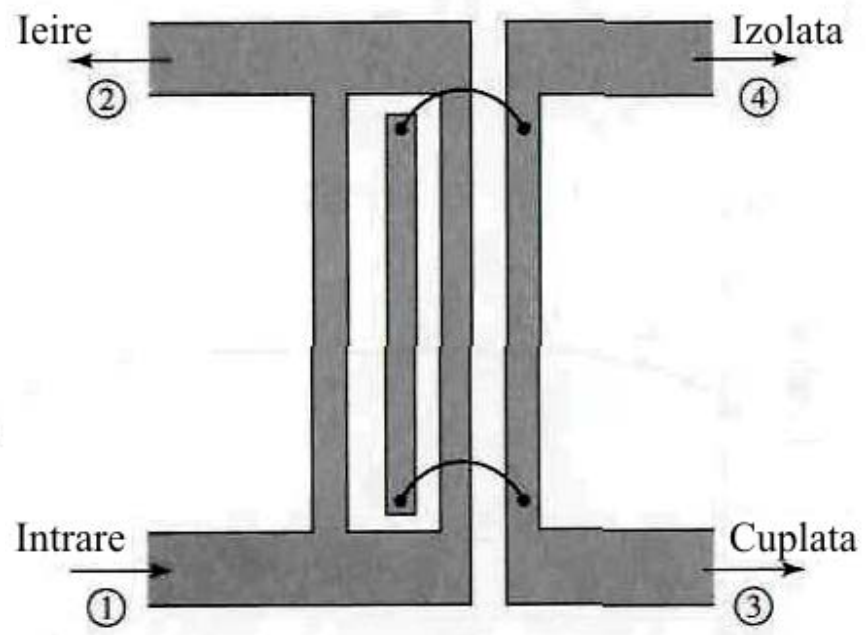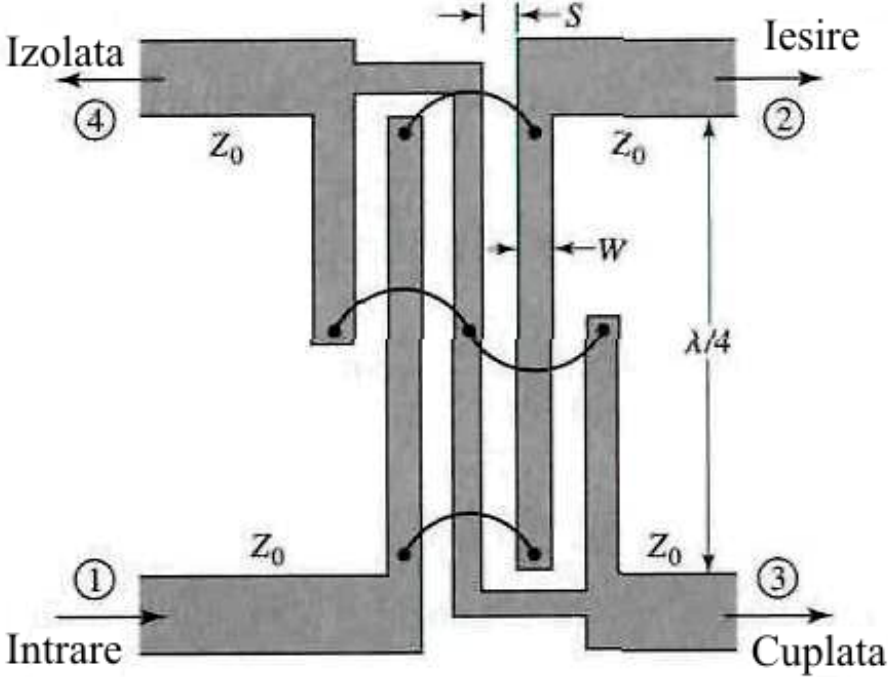




# Cuplor Lange

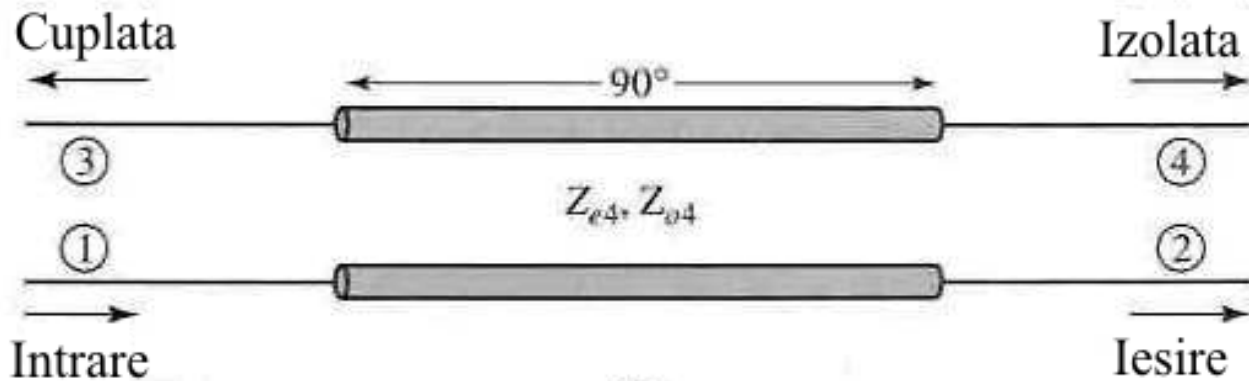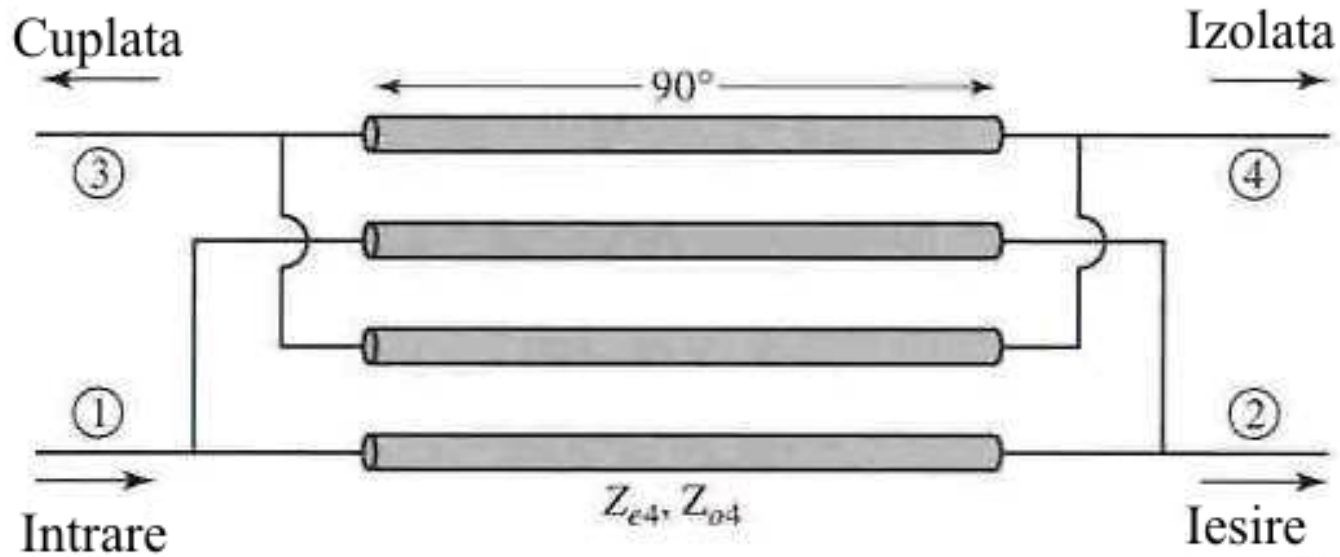




# Modelul de circuit

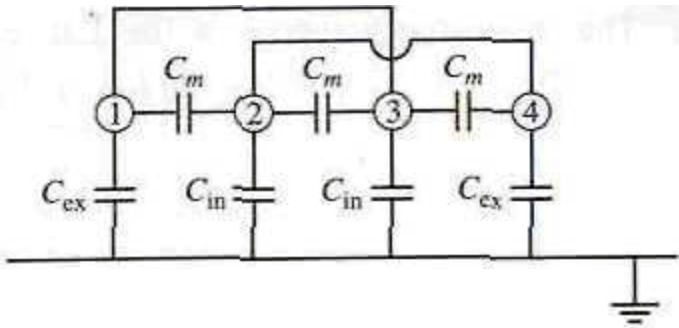

$$C_{in} = C_{ex} - \frac{C_{ex}C_m}{C_{ex} + C_m}$$

$$C_{e4} = C_{ex} + C_{in}$$

$$C_{o4} = C_{ex} + C_{in} + 6C_m$$

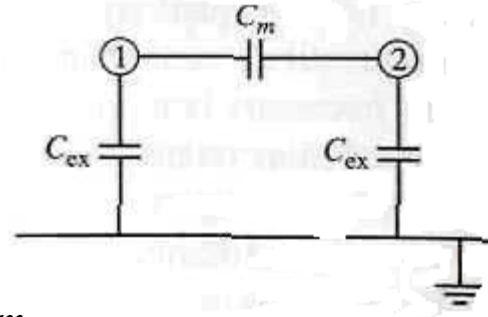

$$C_e = C_{ex}$$

$$C_o = C_{ex} + 2C_m$$

$$Z_{e4} = \frac{1}{vC_{e4}}$$

$$Z_{o4} = \frac{1}{vC_{o4}}$$

$$C_{e4} = \frac{C_e(3C_e + C_o)}{C_e + C_o}$$

$$C_{o4} = \frac{C_o(3C_o + C_e)}{C_e + C_o}$$

$$Z_{e4} = Z_{0e} \frac{Z_{0e} + Z_{0o}}{3Z_{0o} + Z_{0e}}$$

$$Z_{o4} = Z_{0o} \frac{Z_{0e} + Z_{0o}}{3Z_{0e} + Z_{0o}}$$


$$Z_0 = \sqrt{Z_{e4}Z_{o4}} = \sqrt{\frac{Z_{0e}Z_{0o}(Z_{0o} + Z_{0e})^2}{(3Z_{0o} + Z_{0e})(3Z_{0e} + Z_{0o})}}$$




$$C = \frac{Z_{e4} - Z_{o4}}{Z_{e4} + Z_{o4}} = \frac{3(Z_{0e}^2 - Z_{0o}^2)}{3(Z_{0e}^2 + Z_{0o}^2) + 2Z_{0e}Z_{0o}}$$

$$Z_{0e} = \frac{4C - 3 + \sqrt{9 - 8C^2}}{2C\sqrt{(1-C)/(1+C)}} Z_0$$

$$Z_{0o} = \frac{4C + 3 - \sqrt{9 - 8C^2}}{2C\sqrt{(1+C)/(1-C)}} Z_0$$

# Cuplorul in inel

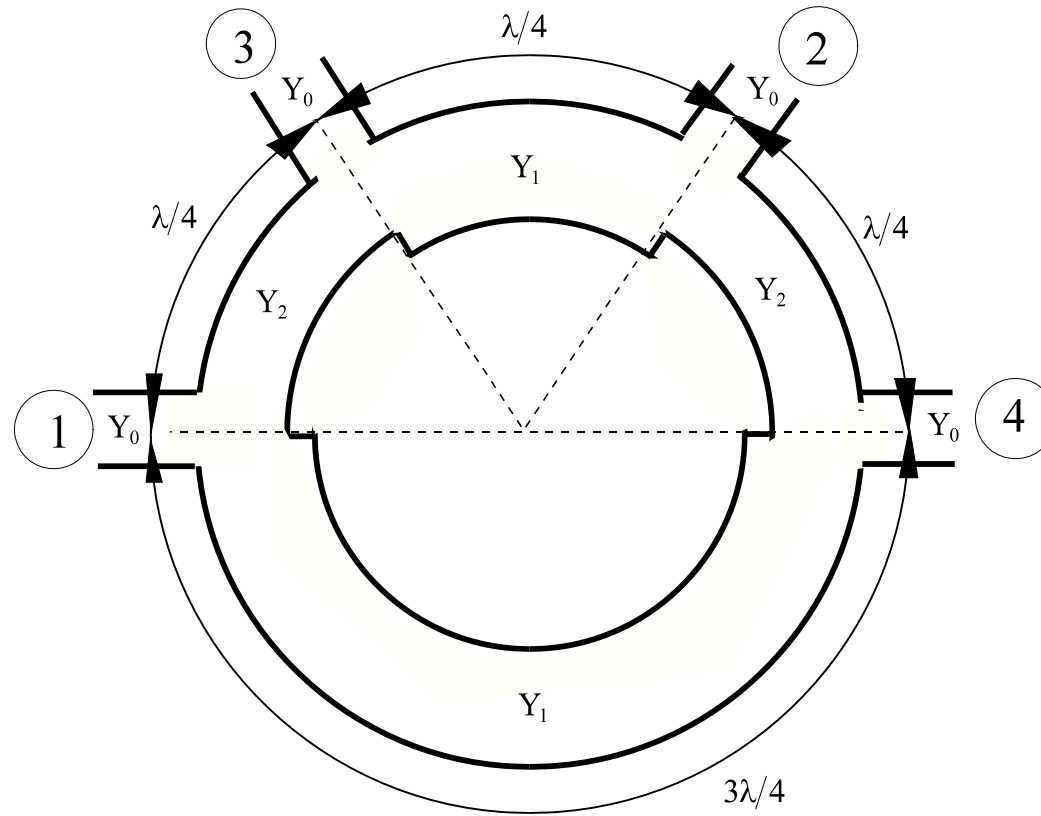

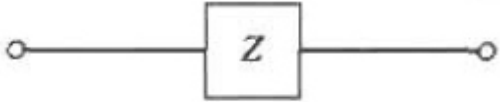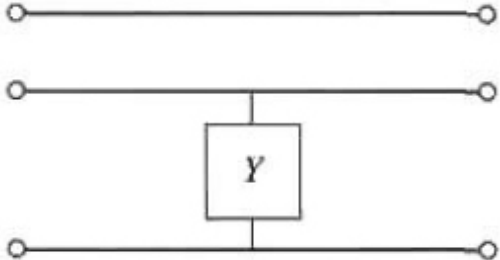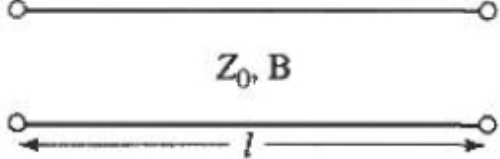Circuit	ABCD Parameters	
	$A = 1$ $C = 0$	$B = Z$ $D = 1$
	$A = 1$ $C = Y$	$B = 0$ $D = 1$
	$A = \cos \beta l$ $C = jY_0 \sin \beta l$	$B = jZ_0 \sin \beta l$ $D = \cos \beta l$

Linie de transmisie cu impedanta de terminatie

$$\begin{aligned}
 Z_{in} &= Z_0 \frac{(Z_L + Z_0)e^{j\beta l} + (Z_L - Z_0)e^{-j\beta l}}{(Z_L + Z_0)e^{j\beta l} - (Z_L - Z_0)e^{-j\beta l}} \\
 &= Z_0 \frac{Z_L \cos \beta l + jZ_0 \sin \beta l}{Z_0 \cos \beta l + jZ_L \sin \beta l} \\
 &= Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} .
 \end{aligned}$$


scurtcircuit

$$Z_{in} = jZ_0 \tan \beta l,$$


gol

$$Z_{in} = -jZ_0 \cot \beta l,$$

# Analiza cuplorului in inel

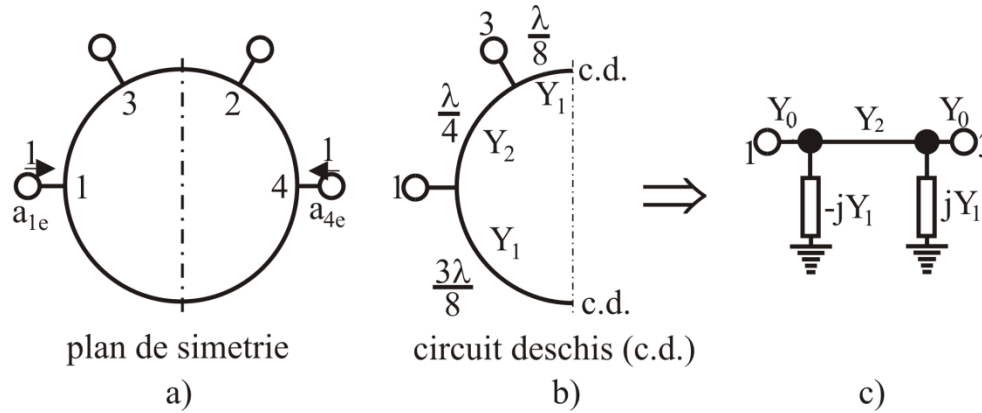

## Modul par

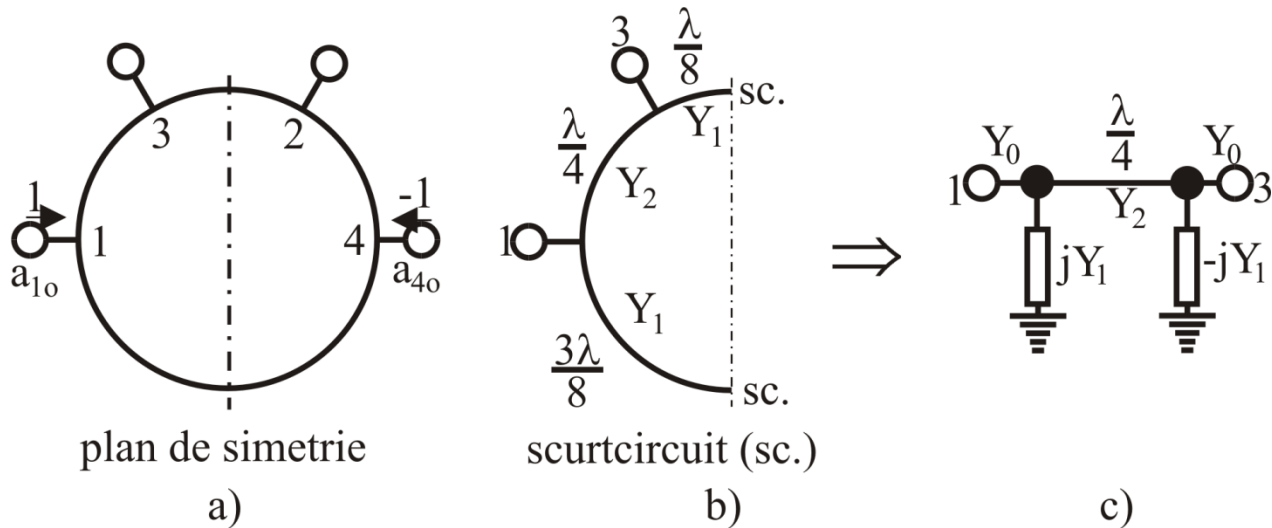


## Modul impar
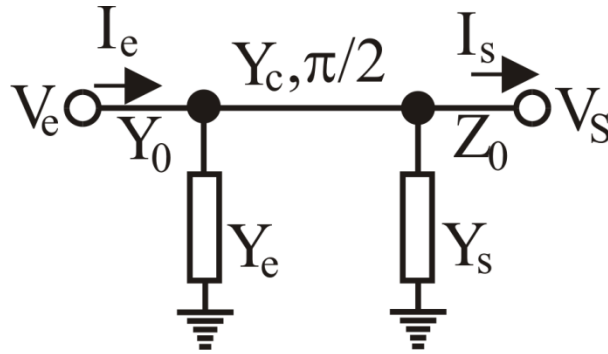
# Analiza cuplorului in inel

$$S_{11} = \frac{jz_2 y_s + jz_2 - j(y_2 + y_e y_s z_2) - j y_e z_2}{jz_2 y_s + jz_2 + j(y_2 + y_e y_s z_2) + j y_e z_2}$$

$$S_{12} = \frac{2}{jz_2 y_s + jz_2 + j(y_2 + y_e y_s z_2) + j y_e z_2}$$



$$S_{21} = \frac{2}{jz_2 y_s + jz_2 + j(y_2 + y_e y_s z_2) + j y_e z_2}$$

$$S_{22} = \frac{-jz_2 y_s + jz_2 - j(y_2 + y_e y_s z_2) + j y_e z_2}{jz_2 y_s + jz_2 + j(y_2 + y_e y_s z_2) + j y_e z_2}$$

Pentru modul par:

$$y_e = -jy_1$$

$$y_s = jy_1$$

$$S_{11e} = \frac{z_2 - y_2 - y_1^2 z_2 + 2jz_2 y_1}{z_2 + y_2 + y_1^2 z_2}$$

$$S_{12e} = S_{21e} = \frac{-2j}{z_2 + y_2 + y_1^2 z_2}$$

$$S_{22e} = \frac{z_2 - y_2 - y_1^2 z_2 - 2jz_2 y_1}{z_2 + y_2 + y_1^2 z_2}$$

Conditia de adaptare

$$y_1^2 + y_2^2 = 1$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -jy_2 & jy_1 \\ 0 & 0 & -jy_1 & -jy_2 \\ -jy_2 & -jy_1 & 0 & 0 \\ jy_1 & -jy_2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Pe modul impar:

$$y_e = jy_1$$


$$y_s = -jy_1$$

$$S_{11o} = \frac{z_2 - y_2 - y_1^2 z_2 - 2jz_2 y_1}{z_2 + y_2 + y_1^2 z_2}$$

$$S_{12o} = S_{21o} = \frac{-2j}{z_2 + y_2 + y_1^2 z_2}$$

$$S_{22o} = \frac{z_2 - y_2 - y_1^2 z_2 + 2jz_2 y_1}{z_2 + y_2 + y_1^2 z_2}$$

# Cuplorul in inel

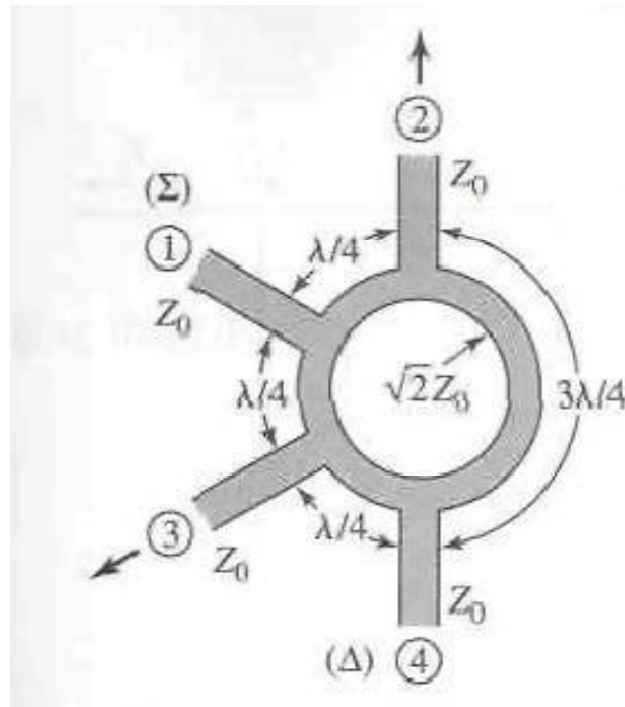

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & -jy_2 & -jy_1 & 0 \\ -jy_2 & 0 & 0 & jy_1 \\ -jy_1 & 0 & 0 & -jy_2 \\ 0 & jy_1 & -jy_2 & 0 \end{bmatrix} = -j \begin{bmatrix} 0 & \alpha & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & -\beta \\ \beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & -\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix}$$

$$C(\text{dB}) = -20 \log(\beta) = -20 \log(y_1)$$

# Proiectarea și performanța unui cuplor în inel

Proiectați un cuplor în inel pe impedanța de  $50 \Omega$  și reprezentați mărimea parametrilor S între  $0.5$  și  $1.5$  din frecvența centrală.

$$\sqrt{2}Z_0 = 70.7\Omega$$

