

FILTRE DE MICROUNDRE

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserție

$$P_{LR} = \frac{\textit{Puterea disponibilă de la sursă}}{\textit{Puterea livrată sarcinii}} = \frac{P_{inc}}{P_L} = \frac{1}{1 - |\Gamma(\omega)|^2}$$

$$IL = 10 \log P_{LR}$$

$$|\Gamma(\omega)|^2 = \frac{M(\omega^2)}{M(\omega^2) + N(\omega^2)}$$


$$P_{LR} = 1 + \frac{M(\omega^2)}{N(\omega^2)}$$

Tipuri de raspunsuri

Maxim Plat

$$P_{LR} = 1 + k^2 \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^{2N}$$
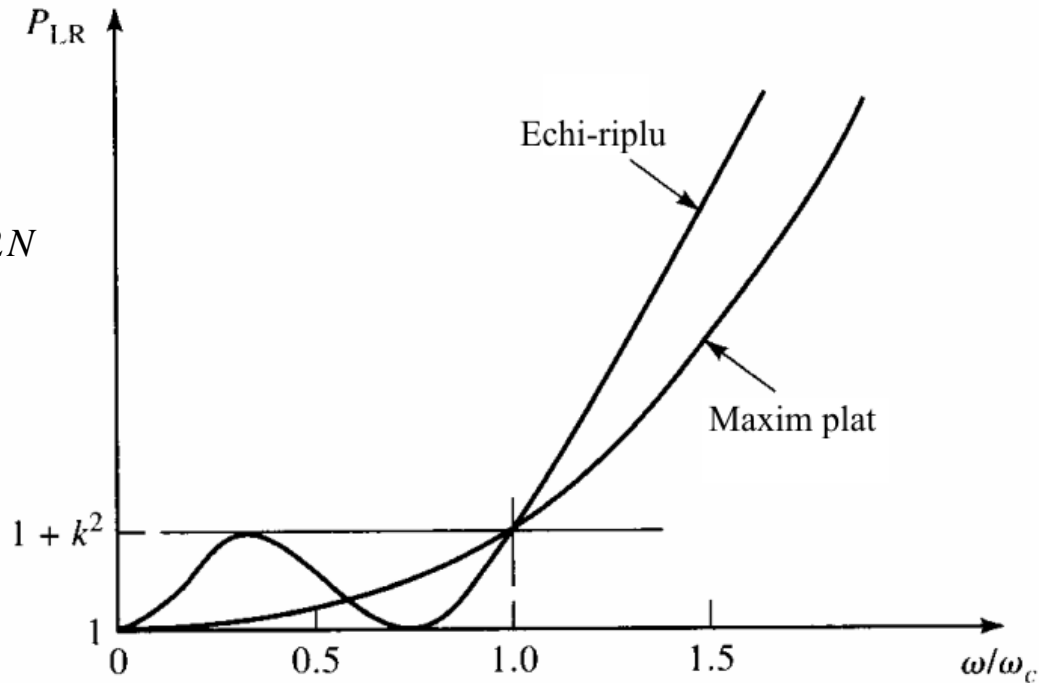
$$P_{LR} \approx k^2 \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^{2N}$$




Echi-Riplu

$$P_{LR} = 1 + k^2 T_N^2 \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)$$

$$P_{LR} \approx \frac{k^2}{4} \left(\frac{2\omega}{\omega_c} \right)^{2N}$$

Tipuri de raspunsuri

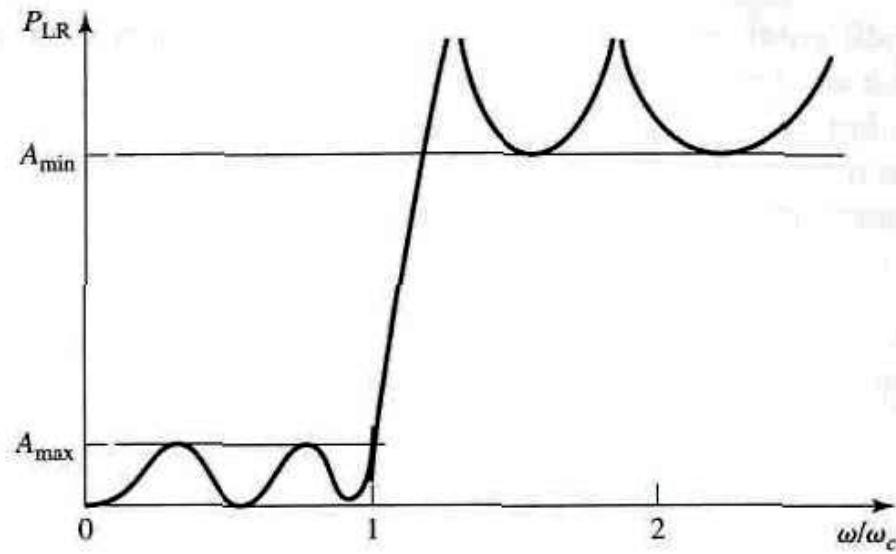


Eliptic

Filtru cu raspuns liniar in faza

$$\phi(\omega) = A\omega \left[1 + p \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^{2N} \right]$$

$$\tau_d = \frac{d\phi}{d\omega} = A \left[1 + p(2N+1) \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^{2N} \right] \quad \text{intirzierea de grup}$$

Filtre prototip

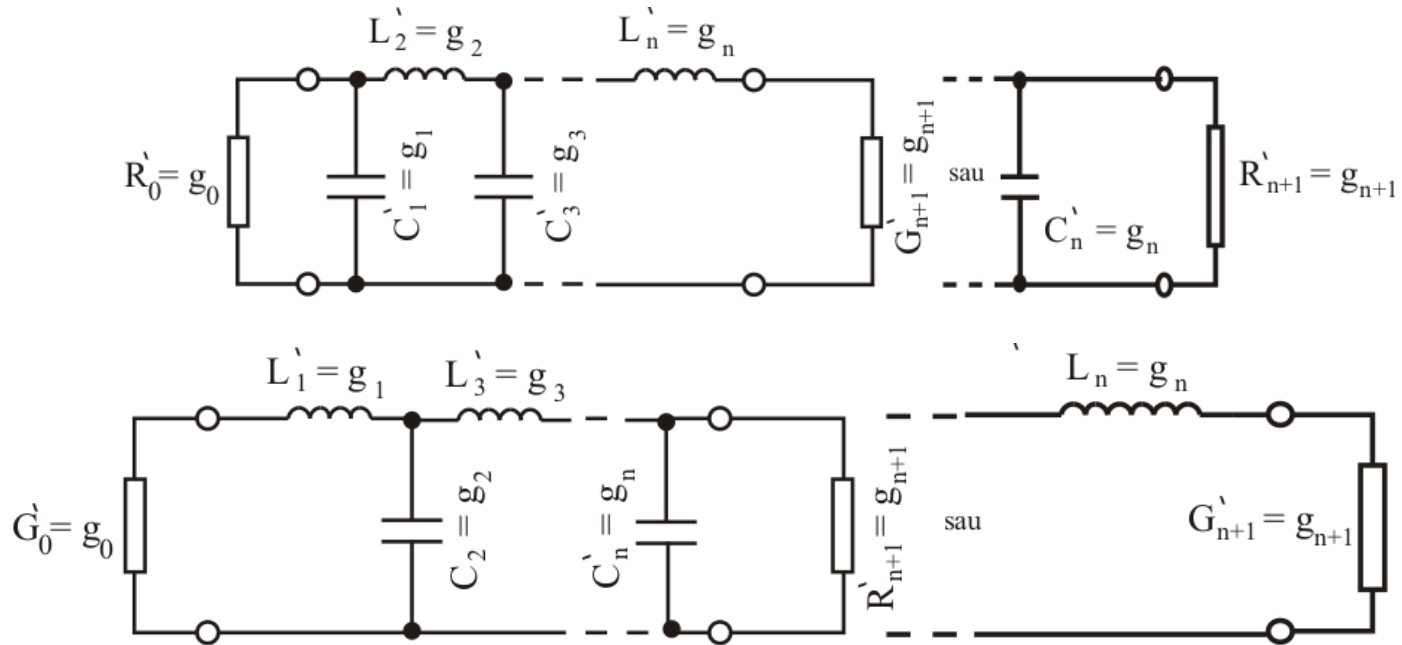


$$g_0 = \begin{cases} \text{rezistenta generatorului } R'_0 & \text{daca } g_1 = C'_1 \\ \text{conductanta generatorului } G'_0 & \text{daca } g_1 = L'_1 \end{cases}$$

$$g_{n+1} = \begin{cases} \text{rezistenta de sarcina } R'_{n+1} & \text{daca } g_n = C'_n \\ \text{conductanta de sarcina } G'_{n+1} & \text{daca } g_n = L'_n \end{cases}$$


$$g_k \Big|_{k=1, \overline{n}} = \begin{cases} \text{inductanta unei bobine} \\ \text{capacitatea unui condensator paralel} \end{cases}$$

Calculul ordinului filtrului maxim plat

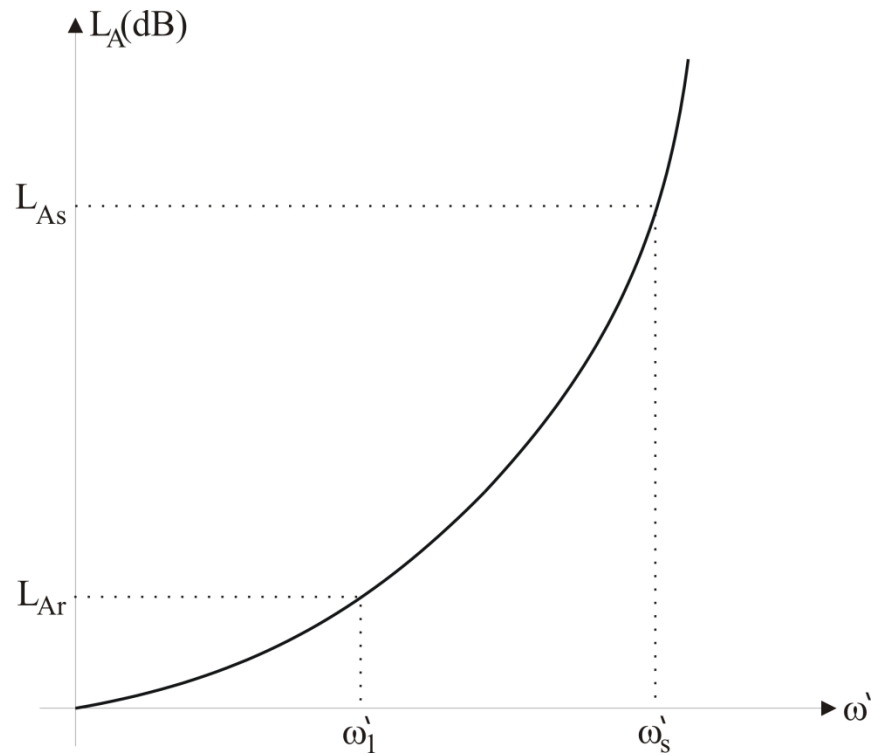

$$n \geq \frac{\log_{10} \left\{ \left[10^{\frac{L_{As}}{10}} - 1 \right] / \left[10^{\frac{L_{Ar}}{10}} - 1 \right] \right\}}{2 \log_{10} [\omega'_s / \omega'_1]}$$

Calculul ordinului filtrului echi-riplu

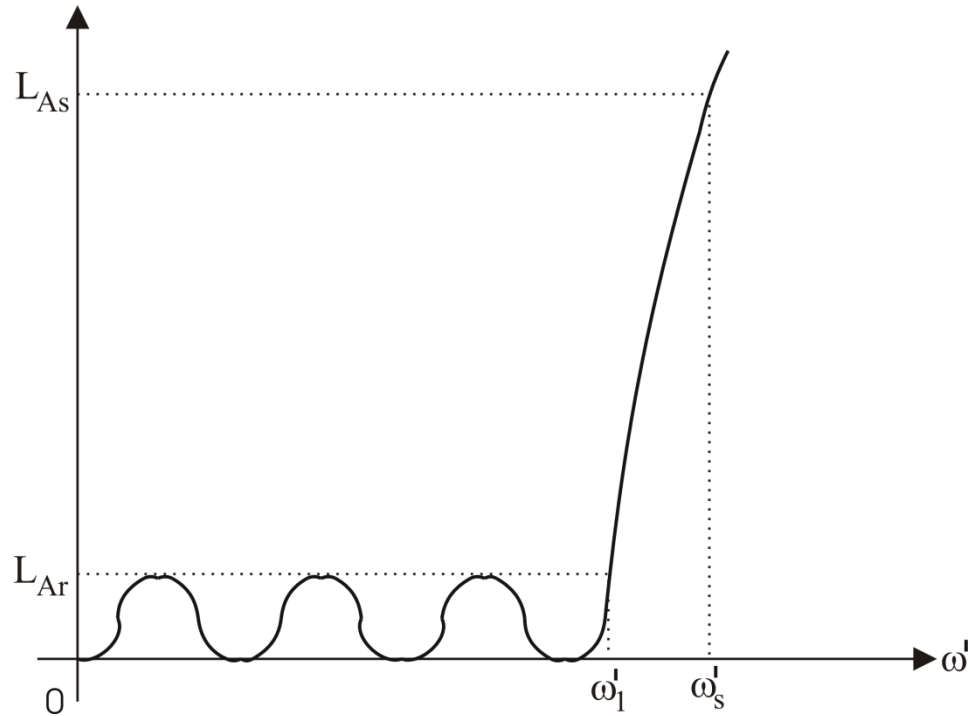

$$n \geq \frac{\operatorname{ch}^{-1} \left(\sqrt{ \left\{ \left[\left(10^{0,1L_{As}} \right) - 1 \right] / \left[\left(10^{0,1L_{Ar}} \right) - 1 \right] \right\} } \right)}{\operatorname{ch}^{-1} (\omega'_s / \omega'_1)}$$

Filtre prototip de tip maxim-plat cu terminații rezistive

N	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}
1	2.0000	1.0000									
2	1.4142	1.4142	1.0000								
3	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000							
4	0.7654	1.8478	1.8478	0.7654	1.0000						
5	0.6180	1.6180	2.0000	1.6180	0.6180	1.0000					
6	0.5176	1.4142	1.9318	1.9318	1.4142	0.5176	1.0000				
7	0.4450	1.2470	1.8019	2.0000	1.8019	1.2470	0.4450	1.0000			
8	0.3902	1.1111	1.6629	1.9615	1.9615	1.6629	1.1111	0.3902	1.0000		
9	0.3473	1.0000	1.5321	1.8794	2.0000	1.8794	1.5321	1.0000	0.3473	1.0000	
10	0.3129	0.9080	1.4142	1.7820	1.9754	1.9754	1.7820	1.4142	0.9080	0.3129	1.0000

$$g_0 = 1$$

$$g_k = 2 \sin \left[\frac{(2k-1)\pi}{2n} \right], k = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$g_{n+1} = 1$$

Filtre prototip de tip echi-riplu cu terminatii rezistive

$$g_1 = \frac{2a_1}{\gamma}$$

$$g_k = \frac{4a_{k-1}a_k}{b_{k-1}g_{k-1}}, k = 2, 3, \dots, n$$

$$g_{n+1} = \begin{cases} 1 & \text{pentru } n = \text{impar} \\ \coth^2\left(\frac{\beta}{4}\right) & \text{pentru } n = \text{par} \end{cases}$$

$$a_k = \sin\left[\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right], k = 1, 2, \dots, n$$

$$b_k = \gamma^2 + \sin^2\left(\frac{k\pi}{n}\right), k = 1, 2, \dots, n$$

$$\beta = \ln\left(\coth\frac{L_{Ar}}{17,37}\right)$$

$$\gamma = \sinh\left(\frac{\beta}{2n}\right)$$

Filtre prototip de tip echi-riplu cu terminatii rezistive

N	0.5 dB Ripple										
	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}
1	0.6986	1.0000									
2	1.4029	0.7071	1.9841								
3	1.5963	1.0967	1.5963	1.0000							
4	1.6703	1.1926	2.3661	0.8419	1.9841						
5	1.7058	1.2296	2.5408	1.2296	1.7058	1.0000					
6	1.7254	1.2479	2.6064	1.3137	2.4758	0.8696	1.9841				
7	1.7372	1.2583	2.6381	1.3444	2.6381	1.2583	1.7372	1.000			
8	1.7451	1.2647	2.6564	1.3590	2.6964	1.3389	2.5093	0.8796	1.9841		
9	1.7504	1.2690	2.6678	1.3673	2.7239	1.3673	2.6678	1.2690	1.7504	1.0000	
10	1.7543	1.2721	2.6754	1.3725	2.7392	1.3806	2.7231	1.3485	2.5239	0.8842	1.9841

Scalarea in impedanta si frecventa

FTJ

Scalarea in impedanta

$$L' = R_0 L$$

$$C' = \frac{C}{R_0}$$

$$R'_s = R_0$$

$$R'_L = R_0 R_L$$

Scalarea in frecventa

$$\omega \leftarrow \frac{\omega}{\omega_c}$$

Valorile noi

$$L'_k = \frac{R_0 L_k}{\omega_c}$$

$$C'_k = \frac{C_k}{R_0 \omega_c}$$

Scalarea in impedanta si frecventa

FTS

Scalarea in impedanta

$$L' = R_0 L$$

$$C' = \frac{C}{R_0}$$

$$R'_s = R_0$$

$$R'_L = R_0 R_L$$

Scalarea in frecventa

$$\omega \leftarrow -\frac{\omega_c}{\omega}$$

Valorile noi

$$C'_k = \frac{1}{R_0 \omega_c L_k}$$

$$L'_k = \frac{R_0}{\omega_c C_k}$$

Exemplu

Să se proiecteze un filtru trece-jos de tip maxim plat cu o frecvență de tăiere de 2 GHz, care să lucreze pe 50Ω , și să aibă pierderi de inserție de cel puțin 15 dB la 3 GHz. Calculați răspunsul în amplitudine și în fază între 0 și 4 GHz. și comparați-l cu filtrul echi-riplu, cu riplu de 3 db și de același ordin.

Solutie

$$N \geq \frac{\log(10^{15/10} - 1)}{2 \log(3/2)} = 4.22$$

$$g_1 = 0.618$$

$$g_2 = 1.618$$

$$g_3 = 2.000$$

$$g_4 = 1.618$$

$$g_5 = 0.618$$


$$C1' = 0.984 \text{ pF,}$$

$$L2' = 6.438 \text{ nH,}$$





$$C3' = 3.183 \text{ pF,}$$

$$L4' = 6.438 \text{ nH,}$$

$$C5' = 0.984 \text{ pF.}$$

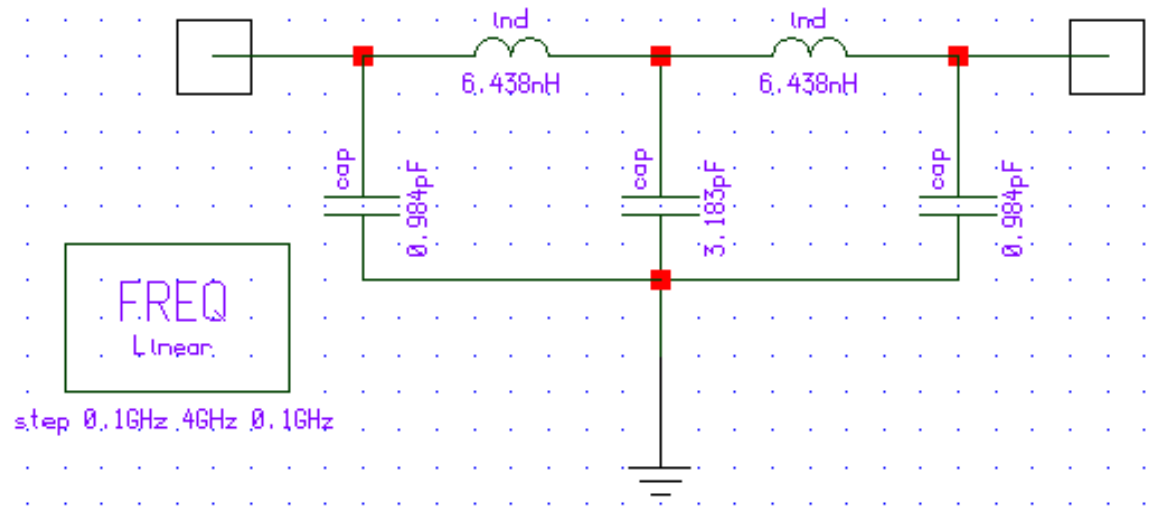

Simularea - 1

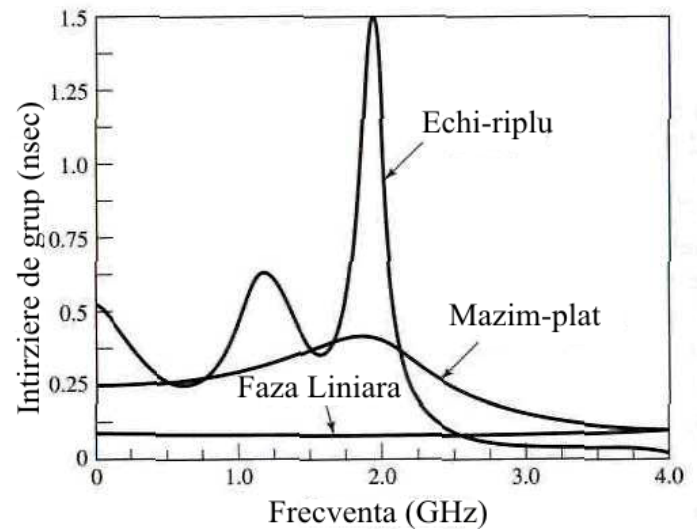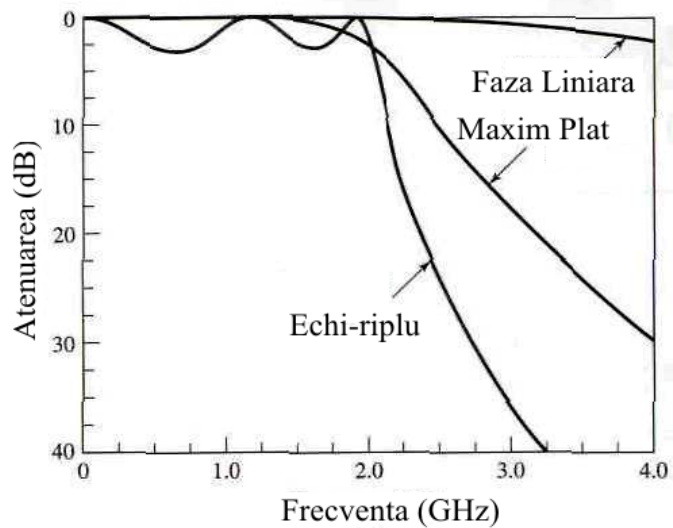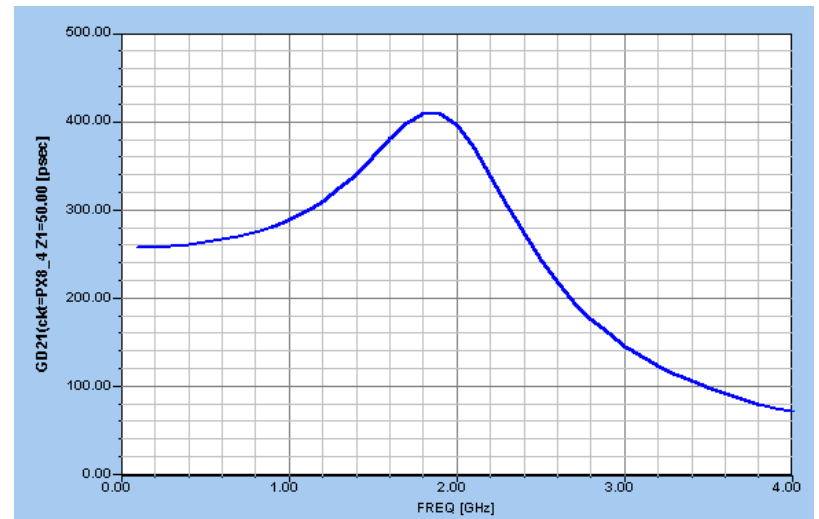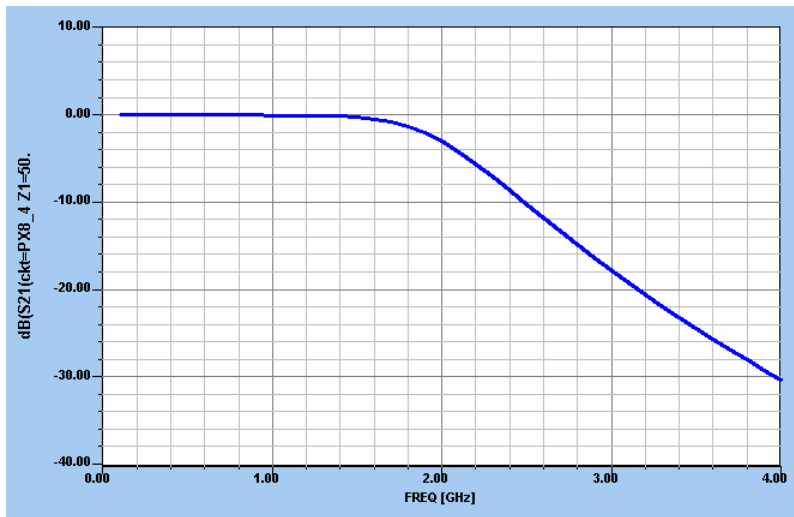

Scalarea in impedanta si frecventa

FTJ - FTB

Scalarea in impedanta

$$L' = R_0 L$$

$$C' = \frac{C}{R_0}$$

$$R'_s = R_0$$

$$R'_L = R_0 R_L$$

Scalarea in frecventa

$$\omega \leftarrow \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) = \frac{1}{\Delta} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$$

$$\Delta = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

Valorile noi

Ramura serie

(in serie)

$$L'_k = \frac{L_k}{\Delta \omega_0}$$

$$C'_k = \frac{\Delta}{\omega_0 L_k}$$

Ramura paralel

(in paralel)

$$L'_k = \frac{\Delta}{C_k \omega_0}$$

$$C'_k = \frac{C_k}{\omega_0 \Delta}$$

Scalarea in impedanta si frecventa

FTJ - FOB

Scalarea in impedanta

$$L' = R_0 L$$

$$C' = \frac{C}{R_0}$$

$$R'_s = R_0$$

$$R'_L = R_0 R_L$$

Scalarea in frecventa

$$\omega \leftarrow \frac{1}{\Delta} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^{-1}$$

$$\Delta = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

Valorile noi

Ramura serie

(in paralel)

$$L'_k = \frac{\Delta L_k}{\omega_0}$$

$$C'_k = \frac{1}{\omega_0 \Delta L_k}$$


Ramura paralel

(in serie)

$$L'_k = \frac{1}{\omega_0 \Delta C_k}$$

$$C'_k = \frac{\Delta C_k}{\omega_0}$$

Transformari ale filtrului prototip

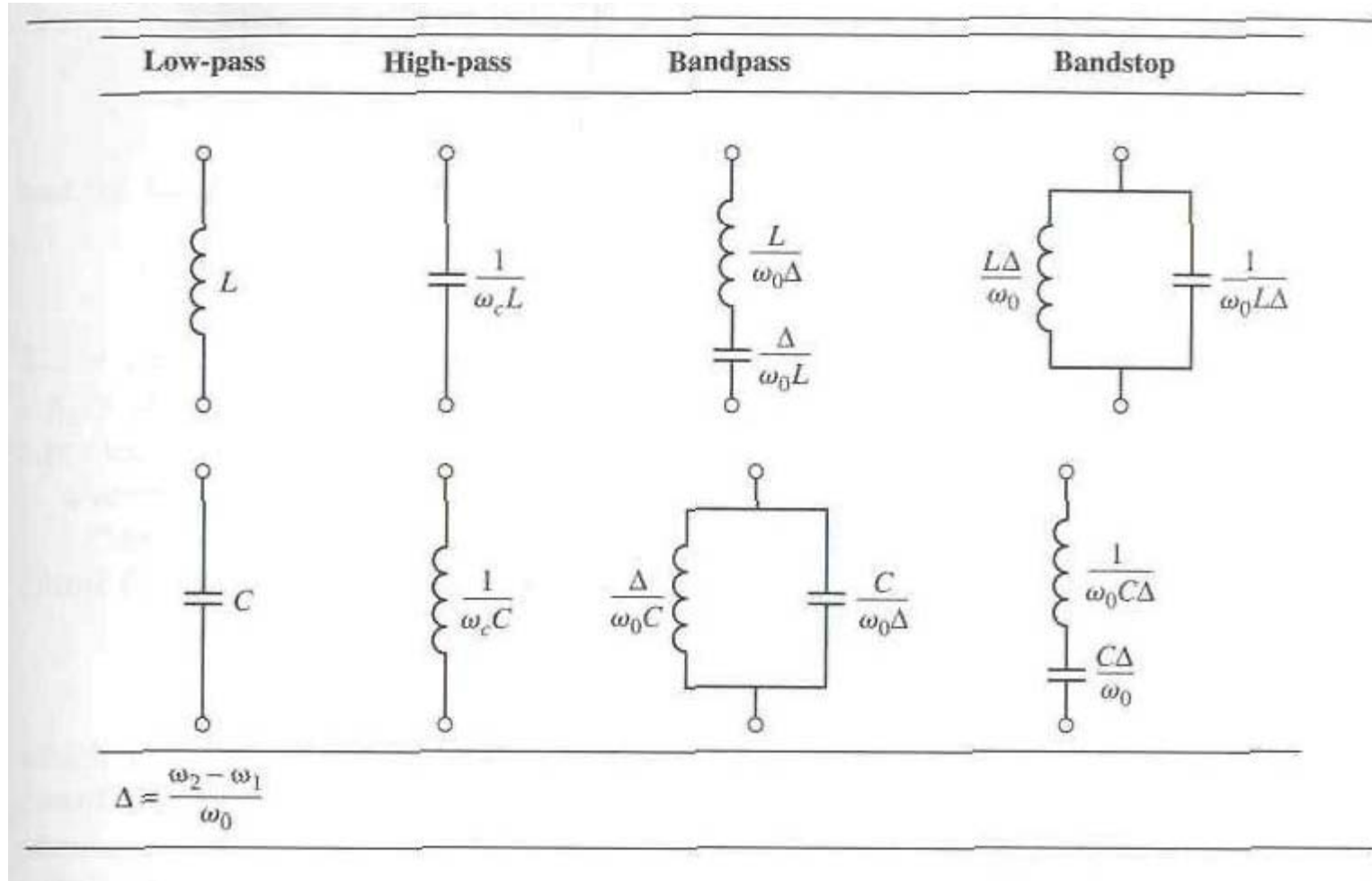


Exemplu

Să se proiecteze un filtru trece-bandă de ordinul 3, avînd riplurile în bandă de 0.5 dB. Frecvența centrală a filtrului sa fie de 1 GHz. Banda să fie de 10%, și impedanța de 50 Ω .

Solutie

$$\begin{aligned}g_1 &= 1.5963 = L_1, \\g_2 &= 1.0967 = C_2, \\g_3 &= 1.5963 = L_3, \\g_4 &= 1.000 = RL\end{aligned}$$
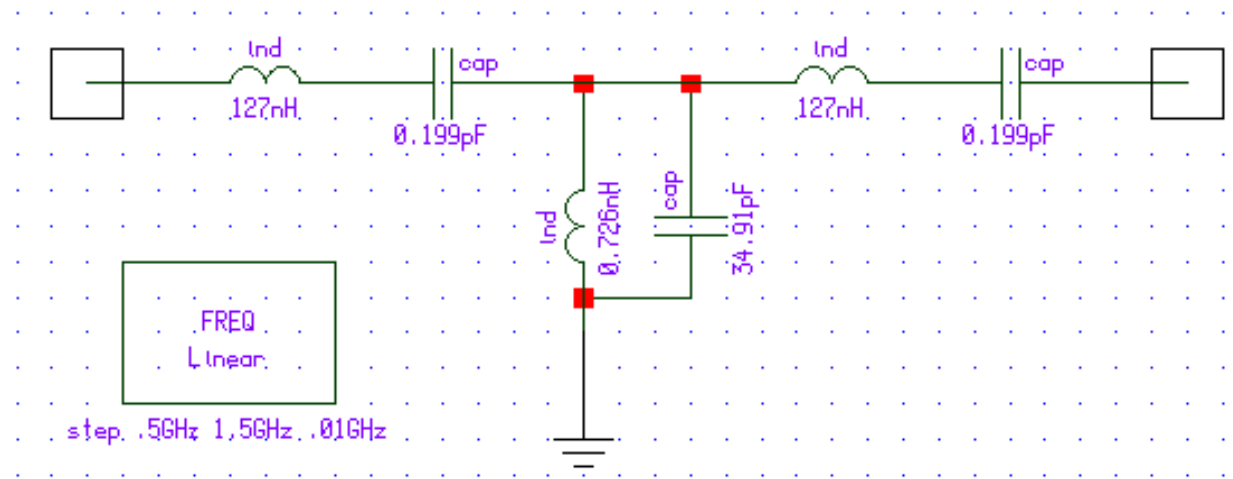
$$\begin{aligned}L'1 &= 127.0 \text{ nH}, \\C'1 &= 0.199 \text{ pF}, \\L'2 &= 0.726 \text{ nH}, \\C'2 &= 34.91 \text{ pF}, \\L'3 &= 127.0 \text{ nH}, \\C'3 &= 0.199 \text{ pF}.\end{aligned}$$



Simulare

