
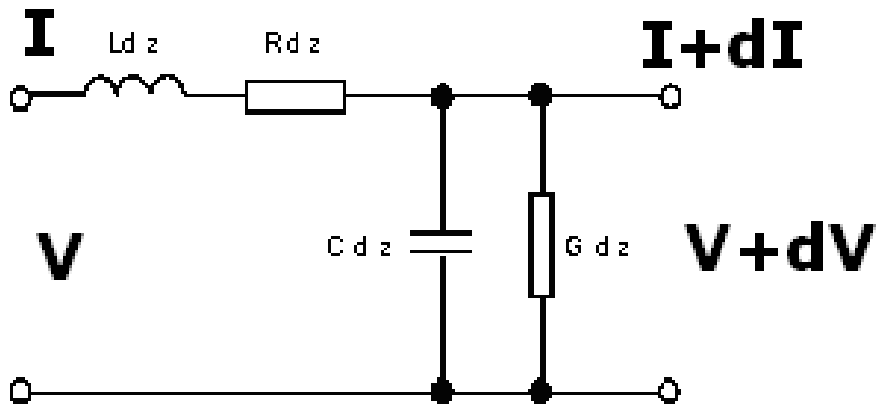
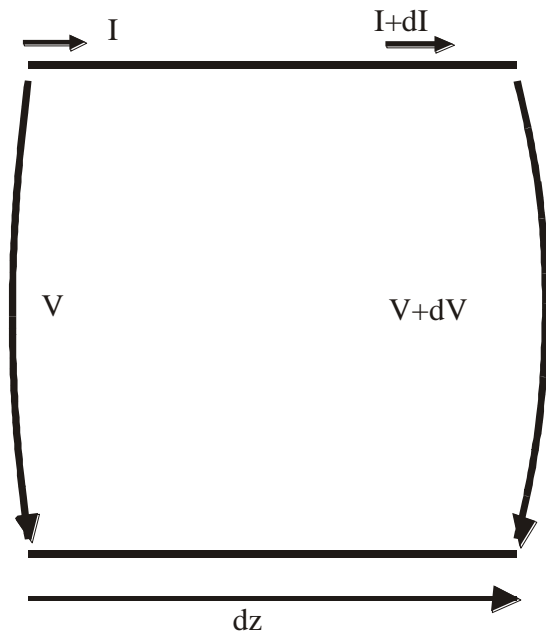


Linii de transmisiune în mod TEM

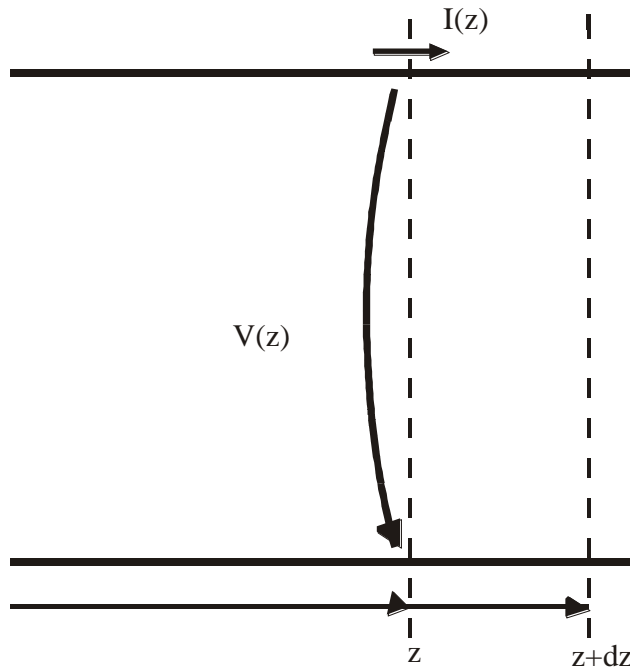

$$\begin{cases} -\frac{dV}{dz} = (R + j\omega L)I \\ -\frac{dI}{dz} = (G + j\omega C)V \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 V}{dz^2} - (R + j\omega L)(G + j\omega C)V = 0 \\ \text{sau} \\ \frac{d^2 I}{dz^2} - (R + j\omega L)(G + j\omega C)I = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} V = \overset{+}{V} e^{-\gamma z} + \overset{-}{V} e^{+\gamma z} \\ I = \overset{+}{I} e^{-\gamma z} + \overset{-}{I} e^{+\gamma z} \end{array} \right.$$

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$\frac{\overset{+}{V}}{\overset{+}{I}} = -\frac{\overset{-}{V}}{\overset{-}{I}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = Z_c$$

$$\begin{cases} V = \overset{+}{V} e^{-\gamma z} + \overset{-}{V} e^{+\gamma z} \\ I = \overset{+}{I} e^{-\gamma z} + \overset{-}{I} e^{+\gamma z} \end{cases}$$

$\overset{+}{V} e^{-\gamma z} =$ **Unda de tensiune incidenta**

$\overset{-}{V} e^{+\gamma z} =$ **Unda de tensiune reflectata**

$\overset{+}{I} e^{-\gamma z} =$ **Unda de curent incidenta**


$\overset{-}{I} e^{+\gamma z} =$ **Unda de curent reflectata**

$$\frac{\overset{-}{V} e^{+\gamma z}}{\overset{+}{V} e^{-\gamma z}} = \Gamma_V$$

$$\frac{\overset{-}{I} e^{+\gamma z}}{\overset{+}{I} e^{-\gamma z}} = \Gamma_I$$

$$\Gamma_V = -\Gamma_I = \Gamma$$

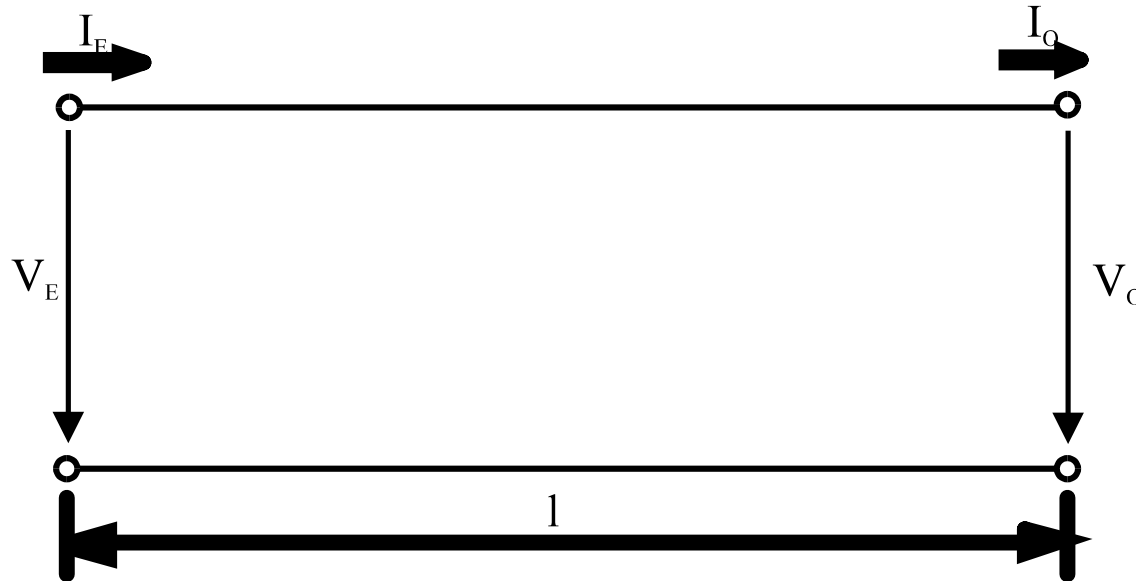
Valorile tensiunii și curentului în funcție de condițiile de terminație



$$\begin{bmatrix} V_E \\ I_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{ch}(\gamma l) & Z_c \text{sh}(\gamma l) \\ \frac{\text{sh}(\gamma l)}{Z_c} & \text{ch}(\gamma l) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_O \\ I_O \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} V_O \\ I_O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{ch}(\gamma l) & -Z_c \text{sh}(\gamma l) \\ -\frac{\text{sh}(\gamma l)}{Z_c} & \text{ch}(\gamma l) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_E \\ I_E \end{bmatrix}$$

$$Z_E = Z_c \frac{Z_O + Z_c \text{th}(\gamma l)}{Z_c + Z_O \text{th}(\gamma l)}$$

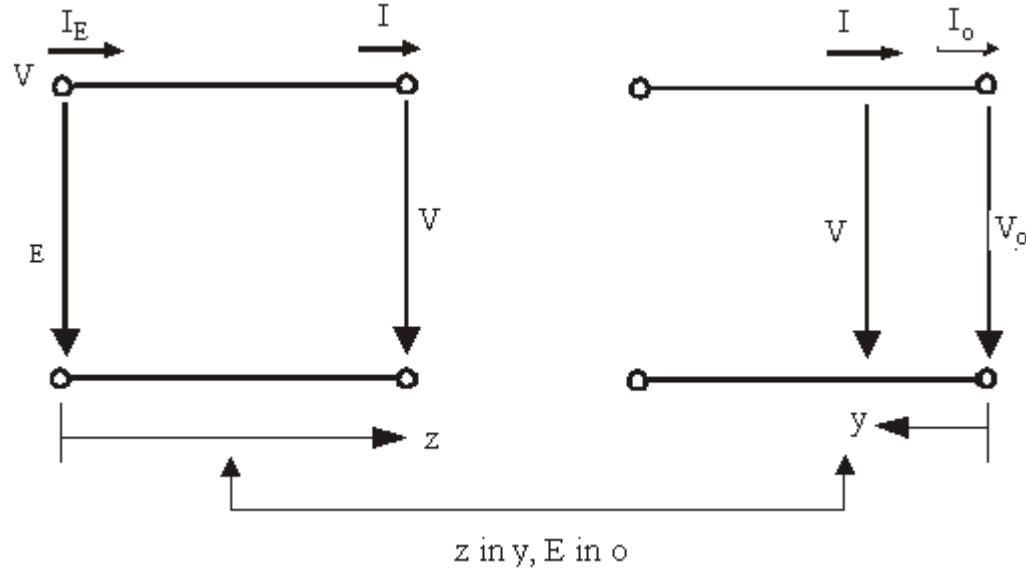Legătura dintre (V, I) și tensiunile și curenții de la porți



$$V = V_E \operatorname{ch}(\gamma z) - Z_c I_E \operatorname{sh}(\gamma z)$$

$$V = e^{-\gamma z} \frac{V_E + Z_c I_E}{2} + e^{\gamma z} \frac{V_E - Z_c I_E}{2}$$

$$\Gamma_E = \frac{Z_E - Z_c}{Z_E + Z_c}$$

$$V = \frac{V_E}{1 + \Gamma_E} e^{-\gamma z} [1 + \Gamma_E e^{2\gamma z}]$$

$$I = \frac{I_E}{1 - \Gamma_E} e^{-\gamma z} [1 - \Gamma_E e^{2\gamma z}]$$

$$V = V_O \operatorname{ch}(\gamma y) + Z_c I_O \operatorname{sh}(\gamma y)$$

$$V = e^{-\gamma y} \frac{V_O - Z_c I_O}{2} + e^{\gamma y} \frac{V_O + Z_c I_O}{2}$$

$$\Gamma_O = \frac{Z_O - Z_c}{Z_O + Z_c}$$

$$V = \frac{V_O}{1 + \Gamma_O} e^{\gamma y} [1 + \Gamma_O e^{-2\gamma y}]$$

$$I = \frac{I_O}{1 - \Gamma_O} e^{\gamma y} [1 - \Gamma_O e^{-2\gamma y}]$$